

## PLC E SCADA: RICHIAMI A CORSI PRECEDENTI

- **Appunti e selezione dei lucidi di Sistemi per l'Industria e PLC**
  - **Chi ha già sostenuto o frequentato Sistemi per l'Industria o PLC o Sistemi distribuiti e PLC troverà alcune duplicazioni rispetto al corso frequentato**
  - **Le informazioni nel presente documento che fanno riferimento al corso della triennale possono incidentalmente essere presenti nei temi d'esame**
  - **Per approfondimenti si faccia riferimento al materiale di Sistemi per l'Industria e PLC (<http://alessandra-flammini.unibs.it/> -> SDPLC e SIPLC -> Sistemi per l'Industria e PLC)**

**Nota: Le slide con asterisco \* sono da considerarsi approfondimenti (non saranno presenti negli esami)**

# PLC: CARATTERISTICHE GENERALI

## ❑ HW modulare o compatto

- Single o multi-CPU
- Diversi moduli
  - CPU
  - ingressi logici
  - uscite logiche
  - ingressi analogici
  - ingressi dedicati
  - ....
  - moduli funzionali

## ❑ SW “semplice”


- schemi a contatti
- struttura ciclica
- autodiagnostica





## **Programmazione: Configurazione, Tabella Simboli e Blocco Codice**

- **Il PLC spesso è un sistema modulare, quindi devo dirgli di quali moduli è composto**
  - **Configurazione**
  - **Indirizzamento geografico delle risorse (se aggiungo due moduli uguali di ingressi logici, l'indirizzo degli ingressi sarà diverso e dipende dalla posizione del modulo rispetto alla CPU)**
  
- **Il PLC ha ingressi e uscite che vengono collegate a sensori e attuatori secondo quanto descritto negli schemi funzionali**
  - **Lista delle attribuzioni o Tabella di I/O**
  - **Il PLC è una scatola nera e vedo tutti i segnali che entrano e che escono**
  
- **Le funzionalità e le relazioni tra ingressi e uscite sono descritte nel programma**
  - **Blocco di codice**

 
# DAGLI SCHEMI A RELAIS AD UN “LINGUAGGIO”



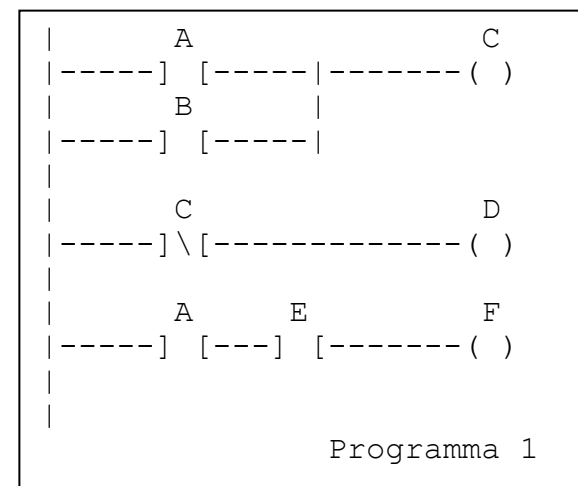 $C = A \text{ OR } B$      $D = \text{NOT}(C)$      $F = A \text{ AND } E$




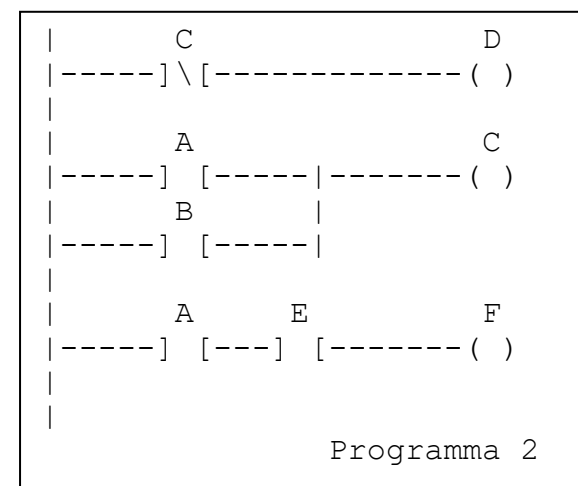- ❑ **Routando a sinistra di 90° uno schema a relais si ottiene qualcosa che assomiglia ad una sequenza di istruzioni (programma)**
- ❑ **Nello schema a relais tutti i segmenti sono eseguiti contemporaneamente**
- ❑ **Nei programmi le istruzioni vengono eseguite in sequenza**
  - **I programmi 1 e 2 sono uguali?**


 
# IL “LINGUAGGIO” LOGICO BOOLEANO

- ❑ Questo nuovo “linguaggio”, derivato dagli schemi a relais per essere comprensibile agli operatori (anni 80). L’uscita era una bobina il cui valore è assegnato secondo la logica *if input then Out=1 else Out=0*
  - NOT (si prende il contatto normalmente chiuso, come nei relais)
  - AND (si prende la serie dei contatti, come nei relais)
  - OR (si prende il parallelo dei contatti, come nei relais)
  - SET o RESET (si usa una memoria che viene vista come una “bobina speciale”, è più semplice gestire la memoria rispetto alle autoritenute) *if input then Out=1*
  - Si possono creare altre funzioni (es. rilevatore di fronte) che con i relais erano molto più difficili da realizzare



**NOT**

**OR**


**AND**

**SET**

**RESET**


**Rilevatore di fronte negativo**

**Rilevatore di fronte positivo**

 
 
## CICLO DI FUNZIONAMENTO (CICLO DI SCANSIONE)

- ❑ Il PLC viene usato per effettuare ciclicamente una serie di istruzioni del tipo “se... allora...”
- ❑ Ciclo di scansione
  - $T_{\text{ciclo\_min}} \sim \text{ms}$
- ❑ Esecuzione sequenziale del programma
- ❑ Architettura ciclica
  - no tempi di attesa
  - macchine a stati?
- ❑ Fase “comunica”
  - diagnostica via PC
  - Fase di background a T controllato
- ❑ Fase “autodiagnosi”
  - diagnostica locale (CPU)
  - diagnostica dei moduli di I/O




# IMMAGINI DI PROCESSO

- ❑ **Immagini di processo degli ingressi (IPI):**
  - **variabili nelle quali viene memorizzato il valore degli ingressi logici all'inizio del ciclo**
  - **il programma applicativo (ciclo k) si svolge a ingressi congelati**
  - **è possibile accedere direttamente agli ingressi fisici senza modificare le IPI**
  
- ❑ **Immagini di processo delle uscite (IPU):**
  - **variabili nelle quali il programma applicativo scrive come se fossero le uscite logiche ma che vengono effettivamente scaricate sulle uscite alla fine del ciclo**
  - **l'ultima scrittura di un'uscita è la sola che ha effetto**
  - **sincronizzazione delle uscite fisiche**
  
- ❑ **Le immagini di processo non si applicano a:**
  - **I/O logico “veloce”**
  - **I/O legato a interrupt**
  - **I/O analogico**
  - **I/O logico di alcuni PLC (Es. SAIA)**

# IMMAGINI DI PROCESSO
 
## □ Immagini di processo:

- Alcune variazioni degli ingressi possono andare perse (dipende da  $T_{ciclo}$ )
- È consigliabile accedere alle uscite in un unico punto del programma





# PLC: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

## □ Modalità STOP (/PROG,/TERM):

- non esegue il programma applicativo
- esegue funzioni del sistema operativo di dialogo con il sistema di programmazione (terminale o PC)
- esegue funzioni di:
  - diagnostica
  - configurazione
  - programmazione del programma utente (download / upload)

## □ Modalità RUN:

- esegue il programma applicativo sotto il controllo del sistema operativo residente (ciclo di funzionamento)
- effettua autodiagnostica
- se connesso al sistema di programmazione può:
  - visualizzare all'operatore lo stato di variabili
  - eseguire il programma applicativo solo per un certo numero di cicli
  - effettuare leggere modifiche al programma

# LINGUAGGI TRADIZIONALI

- ❑ **Ladder diagram (schemi a contatti, KOP per Siemens)**
  - **Orientato ai manutentori**
  - **Richiama gli schemi funzionali a relais**
  - **Istruzioni secondo il paradigma *if “input” then operation (also do nothing)***
  
- ❑ **Instruction List (lista di istruzioni, AWL per Siemens)**
  - **Orientato al personale informatico**
  - **Pseudoassembler**
  
- ❑ **Function Block diagrams (Schemi funzionali, FUP per Siemens)**
  - **Orientato al personale elettronico**
  - **Segue lo standard ANSI/IEEE Std.91**

# LINGUAGGI AWL, FUP, KOP

□  $(Q0.0) = (I0.0) \& (I0.1) + (I0.2) \& (I0.3)$

nota: Q=uscita I=ingresso

**AWL**

Lista di istruzioni

**FUP**

Schemi funzionali IEEE Std.91



**KOP**

Ladder Diagram

□  $(A1.0) = (E0.0) \& (E0.1) + (E0.2) \& (E0.3)$

nota: A=uscita E=ingresso

  LD I0.0  
 A I0.1  
 LD I0.2  
 A I0.3  
 OLD  
 = Q0.0



Ipotetico flusso di corrente

# LINGUAGGIO LADDER

- ❑ **Dati (I dati possono essere condivisi da blocchi scritti con linguaggi diversi)**
  - **Il Ladder supporta tutti i tipi di dati semplici (bit, byte, word, integer, real,...)**
  - **Supporto dei dati relativi al tempo (Date&Time, Time)**
  - **Array difficilmente supportati (solo indirizzamento immediato o diretto)**
  
- ❑ **Istruzioni**
  - **Il codice sono sequenze di istruzioni con lo stesso costrutto (if “condition” then “operation”). NB: l’operatore bobina è l’eccezione che risponde al costrutto if “condition” then “set boolean operand” else “reset boolean operand”**
  - **Le condizioni sono test su singola variabile o confronti**
  - **Gli operatori comprendono varie tipologie (aritmetici, logici, trasferimento, abilitazione e configurazione oggetti quali timer, counter o blocchi di programma quali FC o FB, operatori di controllo di flusso del programma)**
  
- ❑ **Particolarità**
  - **Ordine delle istruzioni, data dependency, ecc. dipende dal ciclo di scansione e dal meccanismo delle immagini di processo e da meccanismi implementativi**

## USO DEI DATI

- ❑ **I dati (Immagini di I/O, variabili,..) sono allocati secondo l'indirizzo fisico (non deallocati come nella programmazione su PC)**
  - **La “fisicità” dell'indirizzo è un esigenza**
    - **Si pensi ad un PLC con 2 moduli identici di Ingressi Logici (32 Cad.): il cablatore utilizza il terzo contatto del secondo modulo (lo distingue perché lo vede) e lo collega ad un finecorsa; il programmatore sa che c'è un finecorsa ma come recupera l'informazione? I moduli hanno indirizzamento geografico (posizionale) fisso e analogamente è per le variabili**
    - **Il sistema operativo del PLC può non avere un MMU (o non potente e standard come gli OS)**
    - **Uno stesso indirizzo fisico può essere accessibile a due variabili logiche (Attenzione!)**
- ❑ **Allocare dati correlati contigui tra loro in un unico “blocco”**
  - **le sessioni di comunicazione trasferiscono tali “blocchi”**
  - **sovradimensionare i blocchi per tenere conto di eventuali modifiche**
- ❑ **I dati (Immagini di I/O, variabili,..) sono contenuti nella lista delle attribuzioni**
  - **dare nomi simbolici appropriati e utilizzare lo spazio “commento”**
  - **Utilizzare tutti i “tools” del sistema di sviluppo per una buona significatività e reperibilità del dato**

# PLC: STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE

- ❑ **Ripartire il problema in più sottoproblemi**
- ❑ **Ogni segmento deve poter essere commentabile in modo chiaro e compiuto (strutturare il programma in sottoprogrammi e suddividere i segmenti complessi in più segmenti semplici facendo uso di merker come variabili intermedie)**
- ❑ **Seguire le logiche in sicurezza, ridondando gli interblocchi su più segmenti**
  - **Esempio: selettore RICETTE 1,2,3 (R1,R2,R3)**
    - **Senza interblocchi: Se R1 allora...**
    - **Con interblocchi: Se R1&!R2&!R3 allora...**
- ❑ **Considerare condizioni di guasto tipico (Es. strappo cavi)**
- ❑ **Raggruppare le condizioni relative ad un certo stato di una o più uscite secondo la logica del “minimo impatto delle modifiche” (se si aggiungesse una condizione si dovrebbe modificare il programma nel minimo numero di punti)**
- ❑ **Uscite e merker (variabili) devono essere assegnati una sola volta all’interno di ogni ciclo di scansione**

## PLC: il concetto di interblocco

### ❑ Il semplice problema del Set Reset di un motore

```

      Start   Motore
|---| |----- (S)
      Stop   Motore
|---| |----- (R)
  
```

```

      Start   Stop   Motore
|-----| |---|\|----- (S)
              Stop       Motore
|-----| |----- (R)
  
```

L'ordine dei segmenti  
Influisce sulle funzionalità

L'ordine dei segmenti non  
influisce -> più affidabile!

### ❑ L'interblocco totale: il caso del selettore Locale Remoto

```

      Locale   StartL   Motore
|---| |-----| |----- (S)
      Remoto   StartR   Motore
|---| |-----| |----- (R)
  
```

```

      Locale Remoto StartL Motore
|-----| |---|\|-----| |----- (S)
      Locale Remoto StartR Motore
|-----|\|-----| |-----| |----- (R)
  
```

L'ordine dei segmenti  
Influisce sulle funzionalità

L'ordine dei segmenti non  
influisce -> più affidabile!

## PLC: il concetto di variabile intermedia (merker)\*

- Merker = equivalente del relè ausiliario nei circuiti elettromeccanici  
(Più semplicemente... una variabile di memoria)

```

      Start   Motore
|---| |----- (S)
      Stop   Motore
|---| |-----|-- (R)
      Allarme1 |
|---| |-----|
      Allarme2 |
|---| |-----|
      Allarme3 |
|---| |-----|
  
```

```




      Allarme1
|---| |-----|--- (Allarmi)
      Allarme2 |
|---| |-----|
      Allarme3 |
|---| |-----|
      Start   Motore
|---| |----- (S)
      Stop   Motore
|---| |-----|-- (R)
      Allarmi |
|---| |-----|
  
```

- Il merker Allarmi (es. M2.3) aumenta la leggibilità
- I merker sono organizzati a byte (stringhe di 8 bit)  
M<indirizzo byte>.<indirizzo bit>    M2.3 = bit 3 del byte M2


  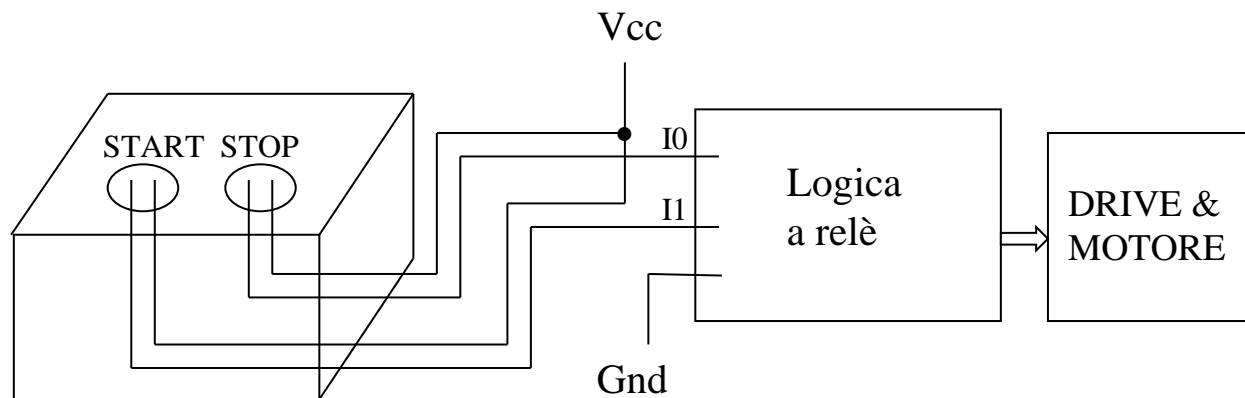
## Contatti NA e NC


- ❑ Considerare condizioni di guasto tipico (Es. strappo cavi, sensore non alimentato)
- ❑ Cosa succede se strappo i cavi? Come si comporta il sistema?
  - Contatti NA per i segnali abilitanti (Es. START, Ripristino\_Allarme,...)
  - Contatti NC per i segnali inibenti (Stop, Allarme,...)
- ❑ E se mi cambiano un NA con un NC devo ricablare tutto?
- ❑ Si usano relè di appoggio così da realizzare logiche che vedono sempre ingressi NA (E' il principio dei PLC)



## PLC: strategie di programmazione

### □ Considerare guasti tipici, sostituzione di componenti, modifiche

- Contatti NA per i segnali abilitanti (Es. START, Ripristino)
- Contatti NC per i segnali inibenti (Es. STOP, Allarme)
- Si usavano relè di appoggio per gestire sempre logiche in NA
- L'ingresso del PLC è come un relè di appoggio
- Se l'ingresso mi arriva NA l'interrogazione “è attivo?” corrisponde a --| |--
- Se l'ingresso mi arriva NC l'interrogazione “è attivo?” corrisponde a --\|--

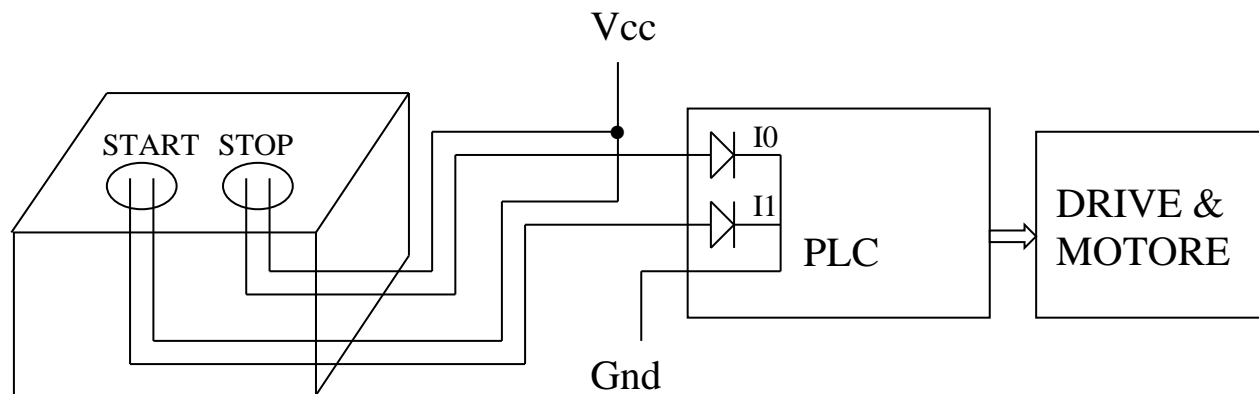

## PLC: strategie di programmazione \*

Il programma deve essere leggibile

Vale la logica del “minimo impatto delle modifiche”

- Un programma è fatto meglio di un altro se una modifica sulle funzionalità implica un numero minore di modifiche al programma

```

Start  Stop  Motore
|---| |----|\|--- (S)
      Stop           Motore
|---| |----- (R)
  
```

**Ingressi NA**

```

Start  Stop  Motore
|---| |----| |--- (S)
      Stop           Motore
|---|\|----- (R)
  
```

**Ingresso Stop NC**

**“Se c’è Start e Stop avvia Motore??”**

```

Start  Start_M
|---| |----- ( )
      Stop  Stop_M
|---|\|----- ( )
  
```



```

Start_M Stop_M Motore
|---| |-----|\|----- (S)
      Stop_M           Motore
|---| |----- (R)
  
```

**Leggibile e con minimo  
impatto delle modifiche**
  
## LADDER: ORDINE DEI SEGMENTI

- ❑ Si deve porre grande attenzione nell'ordine dei segmenti
- ❑ Se si prova a invertire la posizione dei due ladder, sul segnale M0.1 non si ha più la rilevazione del fronte di salita di I0.0



**Infatti, perché si abbia un impulso su M0.1, M0.0 deve essere ritardato rispetto a I0.0**

**NOTA: su molti PLC esiste l'operatore "rilevatore di fronte"**

## **GESTIONE DI MOTORI: STRATEGIE**

### **□ MODO JOG**

**Quando il motore viene cablato (o in caso di guasto) deve esserci localmente una modalità di prova**

- **Pulsante JOG -> il motore va (a velocità limitata) solo mentre il pulsante è premuto**

### **□ START-STOP**

**Esiste una modalità START-STOP (il pulsante avvia o arresta) su quadro (locale) e su pulpito di comando (remoto)**


- **Può esistere una modalità START-STOP da remoto**

### **□ AUTOMATICO**


**Ad impianto avviato, il motore è normalmente gestito in automatico**

### **□ ....**
 
# STRUTTURE AD AUTORITENUTA: logiche avvio/arresto



 - ❑ Deriva dalla logica a relè (autoritenuta Reset-prevalente)
- ❑ **AUTORITENUTA Reset prevalente:  $Out = (Set+Out)\&!Reset$**
- ❑ **AUTORITENUTA Set prevalente:  $Out = Set+(Out\&!Reset)$**
- ❑ **E se il pulsante di Start si incastra?**



## GESTIONE DI MOTORI: STRATEGIE

❑ Il motore può essere gestito in modi diversi

```

AbilJog  AbilJog_M
|----| |----- ( )
      Jog      Jog_M
|----| |----- ( )
  
```

```

AbilJog_M  Jog_M  Motore
|----| |-----| |----- ( )
                                     M0.0
  
```

```

      Start  Start_M
|----| |----- ( )
      Stop   Stop_M
|----|\|----- ( )
  
```

```

      Start_M      Stop_M  Motore
|----| |-----|p|----|\|----- (S)
      Stop_M      Motore
|----| |----- (R)
  
```

M0.1

❑ Presi singolarmente i due programmi funzionano, messi insieme no

❑ Istruzioni di Set-Reset e di Assegnazione non possono coesistere

❑ E' meglio creare delle memorie di appoggio (motori virtuali M0.0 e M0.1)

```

      AbilJog_M  M0.0  Motore
|----| |-----| |-----|-- ( )
      AbilJog_M  M0.1  |
|----|\|-----| |-----|
  
```

## **GESTIONE DI MOTORI: STRATEGIE \***

- ❑ **Progetto del programma = Segmentazione del programma in più parti (stazioni)  
(Stazione = sottoparte omogenea e ben identificabile dell'impianto)**
- ❑ **In ogni stazione c'è tipicamente un motore principale, ma possono esserci dei motori ausiliari (ventilatori, condizionatori,...)**
- ❑ **Il motore principale può essere gestito in più modi (locale, pulpito, remoto, automatico,...)**
- ❑ **Per ogni stazione vengono definite:**
  - **le procedure di inizializzazione**
  - **il programma, ripartendo tra sequenze “in manuale” e “in automatico”  
(l'insieme dei comandi manuali è più vasto di quelli automatici)**
  - **Cronologicamente si affrontano:**
    - **le sequenze “in manuale” (da locale, da pulpito,...in logica di sicurezza)**
    - **le sequenze “in automatico”  
(ridondanza e timeout sui sensori che determinano la transizione)**
    - **strutture dati per la tracciabilità e strutture dati condivise con SCADA**



# GESTIONE DI MOTORI E LOGICHE DI ALLARME

## □ Gestione logiche di allarme:

- Segnalazione (lampade, sirene,...) sulla base dell'intervento di alcuni allarmi
- Allarmi a soglia
  - Valore sotto soglia di attenzione: lampada spenta
  - Valore sopra soglia di attenzione ma sotto soglia di allarme: lampada che lampeggia lenta
  - Valore sopra soglia di allarme: lampada che lampeggia veloce
  - Valore sopra soglia di allarme continuativamente da più di un tempo T: lampada accesa fissa. Tale condizione viene memorizzata

## □ Tipologie di allarme con memorizzazione:


- Allarme con memorizzazione: serve un reset generale
- Allarme con memorizzazione e riconoscimento: c'è un comando di Ripristino che sblocca l'allarme (vince il Ripristino)
- Allarme con memorizzazione, riconoscimento e rientro: c'è un comando di Ripristino che sblocca l'allarme (vince l'allarme)

## □ Funzioni correlate alla gestione di allarmi


- Riconoscimento del primo allarme intervenuto
- Priorità e riconoscimento degli allarmi
 
# STRUTTURE AD AUTORITENUTA: logiche di allarme \*

**Condizione di ALLARME**    E0.0  
**Pulsante di RIPRISTINO**    E0.1  
**Segnalazione di ALLARME**    A0.0



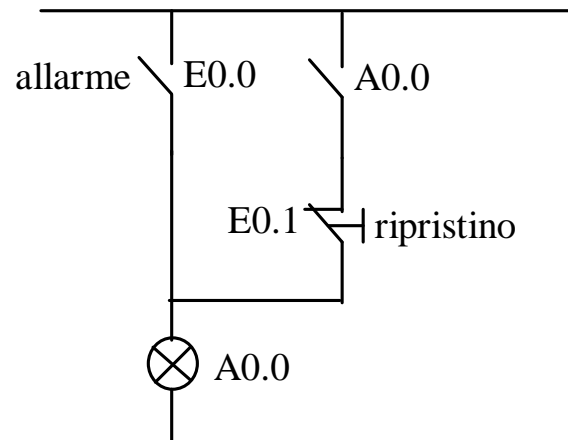- ❑ Memorizzazione dei pulsanti
- ❑ ALLARME prevalente
- ❑ ALLARME: contatti NC
- ❑ RIPRISTINO: contatti NA




**Nota: il circuito usa relè d'appoggio**

**Nota: il programma è il migliore? Interblocchi? E se il pulsante si incastra?**

**Nota: sapremmo unirlo alla logica di Start/Stop?**
 
## USO DEI TIMER

- ❑ Tutte queste funzioni si possono realizzare mediante funzioni logiche e un modulo “ritardo”
- ❑ Il PLC implementa un solo modulo SW “Timer” che agisce come ritardo
- ❑ Come esprimo il ritardo PT?
- ❑ Esiste uno standard IEC61131 -> T#0s
- ❑ L’ingresso IN corrisponde alla bobina del temporizzatore. Nel rele’ (vecchi PLC)
  - se IN=falso ->Txx=0
  - se IN=vero ->Txx si incrementa (con saturazione)
  - se Txx>PT allora Txx(contatto)=vero




- ❑ Nel PLC std IEC e’ il fronte di salita di IN che avvia il timer

## IL TIPO DI DATO TIME

- ❑ **Il contenuto di un operando del tipo di dati TIME viene interpretato in ms. La rappresentazione comprende le indicazioni di giorni (d), ore (h), minuti (m), secondi (s) e millisecondi (ms).**
- ❑ **TIME viene espresso con 32 bit (integer, unità ms) nel formato con segno da T#-24d20h31m23s648ms a T#+24d20h31m23s647ms**
- ❑ **Esempi di rappresentazione:**
  - T#10d20h30m20s630ms,
  - TIME#10d20h30m20s630ms
  - 10d20h30m20s630ms
  - T#5h10s (Non è necessario indicare tutte le unità di tempo)
  - Non si devono eccedere i limiti (23 h, 59 m, 59 s o 999 ms).
- ❑ **Un timer IEC è un oggetto con ingresso IN e uscita OUT booleane, il cui valore corrente ET e la cui costante di tempo PT sono espresso come TIME**
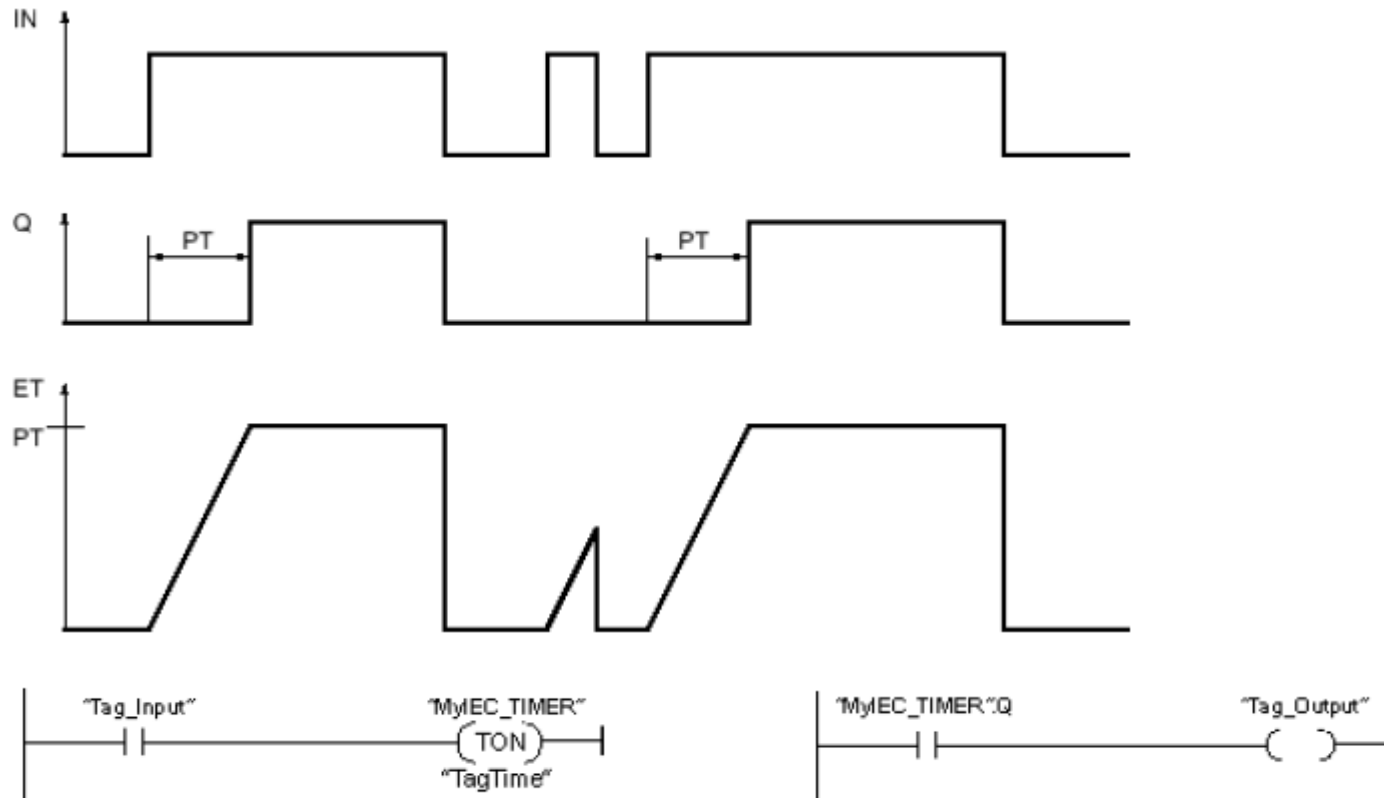
## TIMER RITARDO ALL'INSERZIONE (es. filtro di abilitazioni)


- Se l'informazione presente su IN ha un fronte di salita, si attende PT quindi l'uscita va a 1 fino a quando IN non ha una commutazione a zero. La commutazione a zero di IN durante PT azzerava il Timer
  - Istruzione “Avvia ritardo all’inserzione” –(TON)-



Immagini prese da manuale Siemens
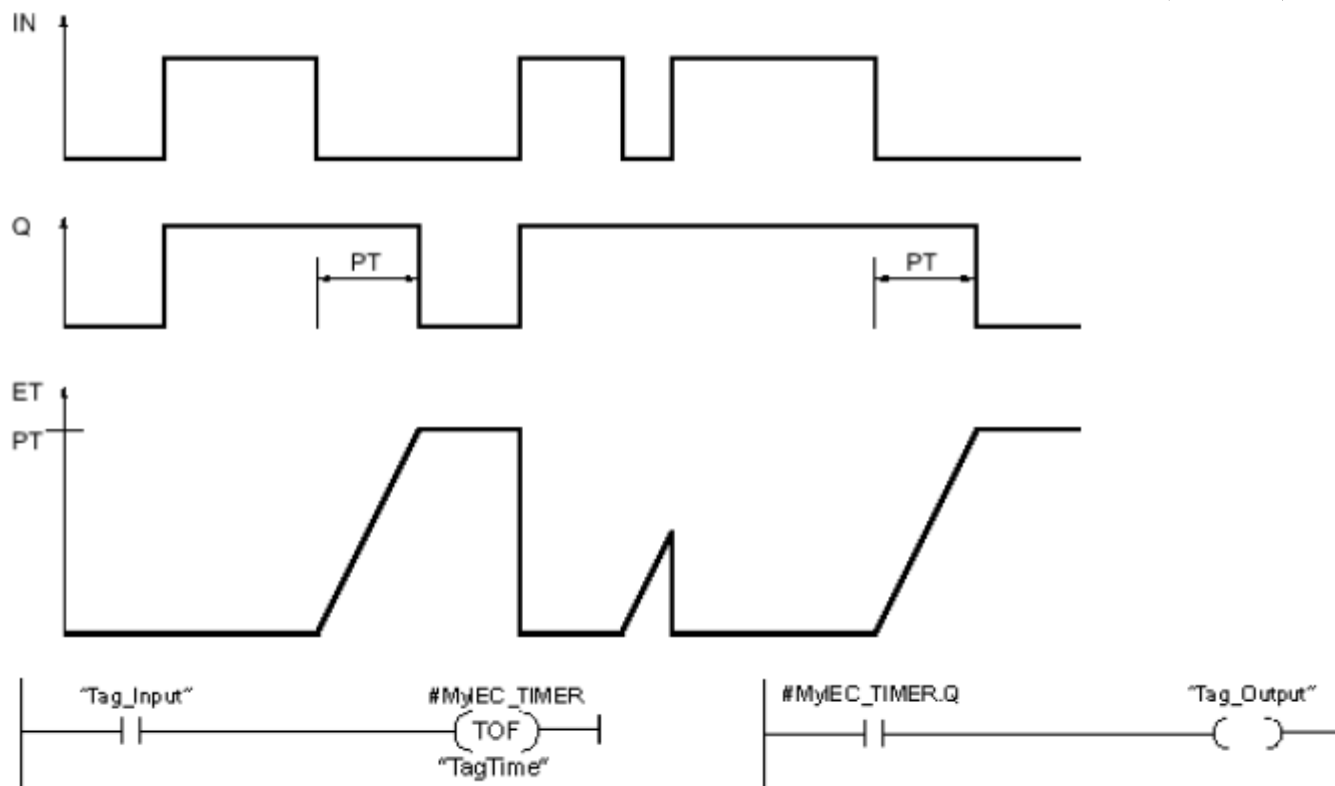
## TIMER RITARDO DISINSERZIONE (es. “buchi di rete”)


- Se l'informazione presente su IN ha un fronte di salita l'uscita viene posta a 1; al fronte di discesa di IN, l'uscita rimane a 1 e vi rimane per un tempo PT quindi viene posta a 0. Un nuovo fronte di salita di IN fa ripartire il meccanismo
  - Istruzione “Avvia ritardo alla disinserizione” –(TOF)-



Immagini prese da manuale Siemens
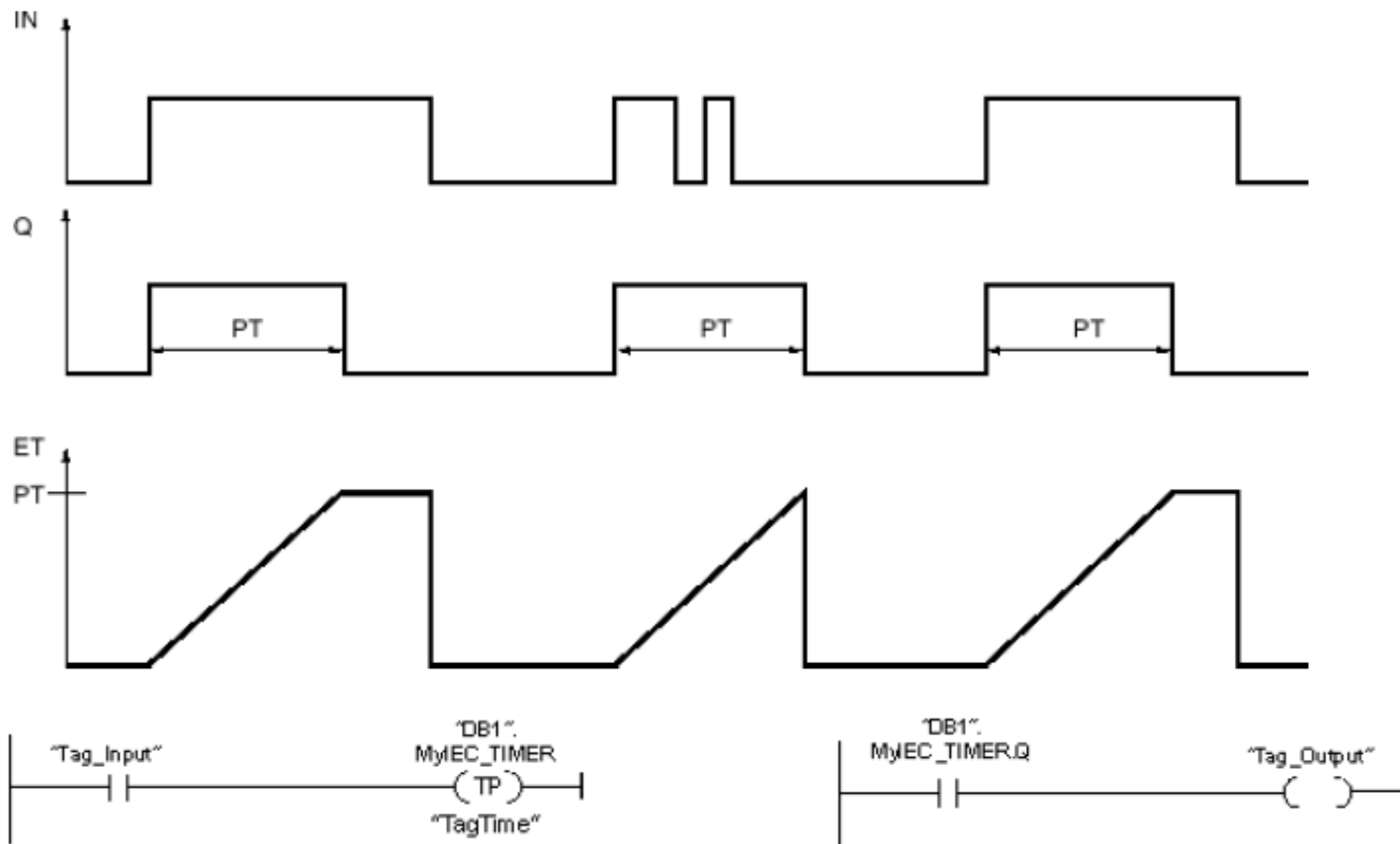
# TIMER GENERAZIONE DI IMPULSI (es. timeout motore nastro)


- Se l'informazione presente su IN ha un fronte di salita, l'uscita viene impostata per una durata programmata PT indipendentemente da come evolve IN
  - Istruzione “Avvia temporizzazione quale impulso” –(TP)-



Immagini prese da manuale Siemens
 
## TIMER ACCUMULATORE TEMPORALE (es. durata utensile)

- Se l'informazione presente su IN ha un fronte di salita, ET accumula i valori temporali in corrispondenza di IN=1 e l'uscita viene posta a 1 allo scadere di PT. Il segnale di reset R (booleano) resetta ET e Q
  - Istruzione “Avvia accumulatore temporale” –(TONR)-




Immagini prese da manuale Siemens


 
## OSSERVAZIONI SUI TIMER

- ❑ I timer (e in particolare i timer con memoria) possono essere resettati mediante la bobina –(RT)-



Immagini prese da manuale Siemens

- ❑ La costante di tempo puo' essere sovrascritta –(PT)-
- ❑ I timer TON e TONR sono i piu' utilizzati
- ❑ **Esercizio: il ritardo all'inserzione dei rele' corrisponde esattamente al timer TON?**
  - **Si.** La rilevazione del fronte di salita di In di TON equivale alla rilevazione di In in quanto il fronte di salita attiva e il fronte di discesa disattiva (definizione dell'assegnazione)
- ❑ **Esercizio: il ritardo alla disinserzione dei rele' corrisponde esattamente al timer TOF?**
  - **Si.** Il fronte di discesa fa partire il timer e il fronte di salita lo resetta

## TIMER: RIASSUNTO

- ❑ **I timer dei PLC sono oggetti software (ce ne sono tanti, inutile risparmiare)**
- ❑ **Tutti i timer si attivano sul fronte di salita di In e si disattivano con il reset o con condizioni specifiche (\*). L'uscita Out è a 0 se il timer non è attivo**

<b>Tipo Timer</b>	<b>Il conteggio inizia</b>	<b>Il conteggio si ferma</b>	<b>Il conteggio si azzerava (*)</b>	<b>Out è a 1 se timer attivo e</b>	<b>Il timer si disattiva</b>
<b>TON</b>	<b>Fronte salita In</b>		<b>Fronte discesa In</b>	<b>Se <math>ET \geq PT</math></b>	<b>Fronte discesa In</b>
<b>TOF</b>	<b>Fronte discesa In</b>		<b>Fronte salita In</b>	<b>Se <math>ET &lt; PT</math></b>	<b>Solo al reset</b>
<b>TP</b>	<b>Fronte salita In</b>		<b>Fronte discesa In &amp; <math>ET \geq PT</math></b>	<b>Se <math>ET &lt; PT</math></b>	<b>Fronte discesa In &amp; <math>ET \geq PT</math></b>
<b>TONR</b>	<b>Fronte salita In</b>	<b>Fronte discesa In</b>	<b>Solo al reset</b>	<b>Se <math>ET \geq PT</math></b>	<b>Solo al reset</b>




# IL CONTATORE

❑ Il temporizzatore conta il tempo, il contatore conta eventi


Immagini prese da manuale Siemens

❑ Esistono tre tipi di contatori: avanti, indietro, up/down (Es. CTU –avanti-)

- Evento = fronte di salita su CU; PV = soglia del contatore (max INT = 32767)
- Il valore corrente CV del contatore si incrementa fino a maxINT e si blocca
- Applicando 1 all'ingresso R di reset il valore CV si azzerava inibendo CU
- L'uscita binaria Q indica se  $PV \geq CV$
- Contatore down (CTD): CV si decrementa ad ogni evento fino a raggiungere la soglia (=0) (minINT=-32768). Applicando 1 su LD si carica CV al valore PV
- Contatore up/down (CTUD): +1-1=0

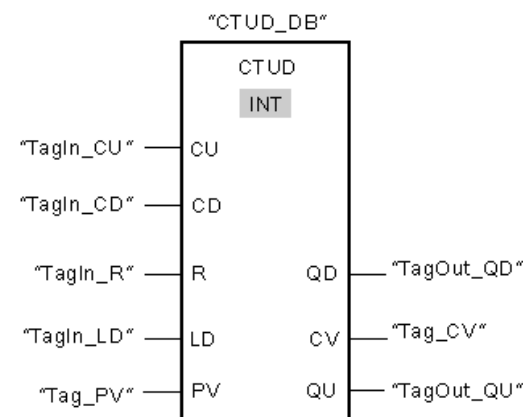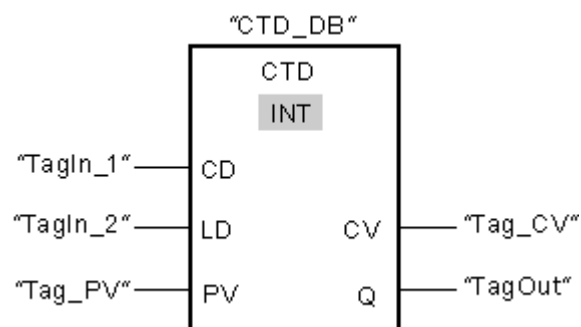 

# FUNZIONI SEQUENZE AUTOMATICHE

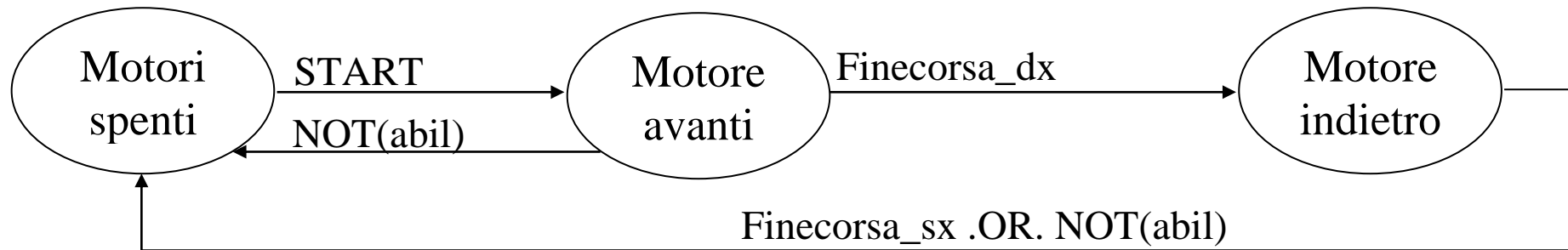

## □ Metodo dei flag (implementabili con i merker):

- **flag1 (stato di attesa dello START)**
- **flag2 (stato di motore\_avanti e attesa del finecorsa\_dx)**
- **flag3 (stato di motore\_indietro e attesa del finecorsa\_sx)**
- **Si definiscono delle reti combinatorie per il passaggio tra gli stati**
  - **Se flag1 .AND. START .AND. abil -> res(flag1),set(flag2),res(flag3)**
  - **Se flag2 .AND. finecorsa\_dx -> res(flag2), set(flag3), res(flag1)**
  - **Se flag3 .AND. finecorsa\_sx -> res(flag3), set(flag1), res(flag2)**
  - **Se .NOT. abil -> res(flag2), res(flag3), set(flag1)**
  - **Se flag1 -> spegna motori**
  - **Se flag2 -> motore avanti**
  - **Se flag3 -> motore indietro**

} PASSI

} TRANSIZIONI ←

• **Nota: Potrebbe esserci più di una transizione alla volta, creando transizioni che non ci sono**

## SEQUENZE AUTOMATICHE (2)

- ❑ **START:motore\_avanti fino al finecorsa\_dx, poi motore indietro fino al finecorsa\_sx**
  - **Metodo dei flag (implementabili con i merker):**
    - **flag1 (stato di attesa dello START)**
    - **flag2 (stato di motore\_avanti e attesa del finecorsa\_dx)**
    - **flag3 (stato di motore\_indietro e attesa del finecorsa\_sx)**
  - **Metodo del semaforo (flag0):**

Si definisce un flag (flag0) che indica un passaggio di stato

    - **Set flag0 // inizialmente il semaforo è verde**

**Transizioni**

    - **Se flag0.AND.flag1.AND.START.AND.abil -> res(flag0,flag1,flag3), set(flag2)**
    - **Se flag0.AND.flag2.AND.finecorsa\_dx -> res(flag0,flag1,flag2), set(flag3)**
    - **Se flag0.AND.flag3.AND.finecorsa\_sx -> res(flag0,flag2,flag3), set(flag1)**
    - **Se .NOT. abil -> res(flag0,1,2,3)**

**Passi**

    - **Se flag1 -> spegni motori**
    - **Se flag2 -> motore avanti**
    - **Se flag3 -> motore indietro**

## SEQUENZE AUTOMATICHE (3)

- **START:motore\_avanti fino al finecorsa\_dx, poi motore indietro fino al finecorsa\_sx**
  - **Metodo delle variabili (implementabili con i merker), simile al sistema IPI e IPU:**
    - **Stato** (variabile che può assumere valori 0, 1, 2). Non varia per tutte le transizioni
    - **Stato\_futuro** (variabile “immagine di stato” che aggiornano solo alla fine)
    - **In questo modo eseguo solo una transizione per ogni ciclo**
  
  - **Metodo della variabile di appoggio (Stato\_futuro):**
    - Transizioni**
      - **Se (Stato=0).AND.START.AND.abil -> Stato\_futuro = 1**
      - **Se (Stato=1).AND.finecorsa\_dx.AND.abil -> Stato\_futuro = 2**
      - **Se (Stato=2).AND.finecorsa\_sx.AND.abil -> Stato\_futuro = 0**
      - **Se .NOT. abil -> Stato\_futuro = 0** (transizione più prioritaria)
      - **Stato = Stato\_futuro**
  
    - Passi**
      - **Se (Stato=0) -> spegni motori**
      - **Se (Stato=1) -> motore avanti**
      - **Se (Stato=2) -> motore indietro**

# PROGETTO DELLE SEQUENZE AUTOMATICHE

- ❑ **La vera fase di progetto è il disegno della sequenza e l'identificazione degli STATI (passi e relative azioni) e delle TRANSIZIONI**
  - **Due tipi di transizioni:**
    - **Condizionate:** hanno uno stato di partenza e uno stato di arrivo
    - **Incondizionate:** hanno solo lo stato di arrivo e normalmente sono prioritarie rispetto a quelle condizionate (sono gli ultimi segmenti della parte “transizioni”)
  
- ❑ **Fasi realizzative a valle del progetto della sequenza in termini di passi e transizioni**
  1. **Dichiarare le variabili che servono**
  2. **Predisporre il programma con una parte di TRANSIZIONI, il passaggio di stato (allineamento tra Stato e Stato\_futuro), e una parte di PASSI**
  3. **Numerare gli N STATI e realizzare la relativa parte di programma istanziando gli N segmenti necessari e popolandoli con le azioni da fare per ogni stato**
  4. **Numerare le M TRANSIZIONI e realizzare la relativa parte di programma istanziando gli N segmenti necessari e popolandoli con le interrogazioni necessarie per lo svolgimento della transizione**

# METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE: fasi 1 e 2\*

## ❑ 1) Specifica dei requisiti (produzione di documenti)

- Layout dell'impianto
  - Lista delle motorizzazioni
  - Schemi pneumatici e oleodinamici,..
- } ⇒ lista sensori/attuatori (I/O)  
lista moduli funzionali
- Definizione delle condizioni ambientali (grado IP, T, Rh, rischi,..)

## ❑ 2) Progetto

- Stesura topologico dell'impianto (def. di sottoparti funzionalmente omogenee)

Per ogni sottoparte vanno definiti:

- Le funzionalità
  - gli I/O
  - i moduli funzionali
- } ⇒ scorte, margini ⇒ dimensionamento PLC
- Layout dell'impianto -> Layout elettrico (fondamentale per i cablaggi)
  - Definizione dei PLC e della relativa configurazione (CPU, I/O, moduli,...)



# METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE: fasi 3 e 4\*

## ❑ 3) Progetto

- **Stesura dello schema elettrico**
  - **Progettazione della parte di potenza (avviamento motori, azionamenti,..)**
  - **Progettazione ausiliari (non passano dal PLC – funghi di emergenza -)**
  - **Progettazione della parte di comando (PLC, tabella I/O)**
- **Lo schema elettrico, supportato da software specifici, consta di**
  - **rappresentazione grafica-funzionale dei dispositivi e dei collegamenti**
  - **numerazione e identificazione di dispositivi e collegamenti**
  - **gestione riferimenti incrociati ad altri schemi**
  - **distinta dei materiali**
  - **descrizioni in diverse lingue**

## ❑ 4) Progetto

- **Codifica ciclo PLC**
  - **Lista delle attribuzioni o tabella I/O -> tabella dei simboli**
  - **Progetto del programma**


# **METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE: progetto del programma\***

## **❑ 5) Implementazione**


- **Segmentazione del programma in più parti (stazioni)**
- **Stazione = sottoparte omogenea e ben identificabile dell'impianto che risulta il più possibile funzionalmente disaccoppiata dal resto**
  
- **Per ogni stazione vengono definite:**
  - **le procedure di inizializzazione**
  - **il programma, ripartendo tra sequenze “in manuale” e “in automatico” (l'insieme dei comandi manuali è più vasto di quelli automatici)**
  
- **Cronologicamente si affrontano:**
  - **le sequenze “in manuale” (da pulpito o da pannello di comando via SCADA, in logica di sicurezza)**
  - **le sequenze “in automatico” (ridondanza e timeout sui sensori che determinano la transizione)**
  - **strutture dati per la tracciabilità dei materiali**
  - **strutture dati condivise con SCADA**
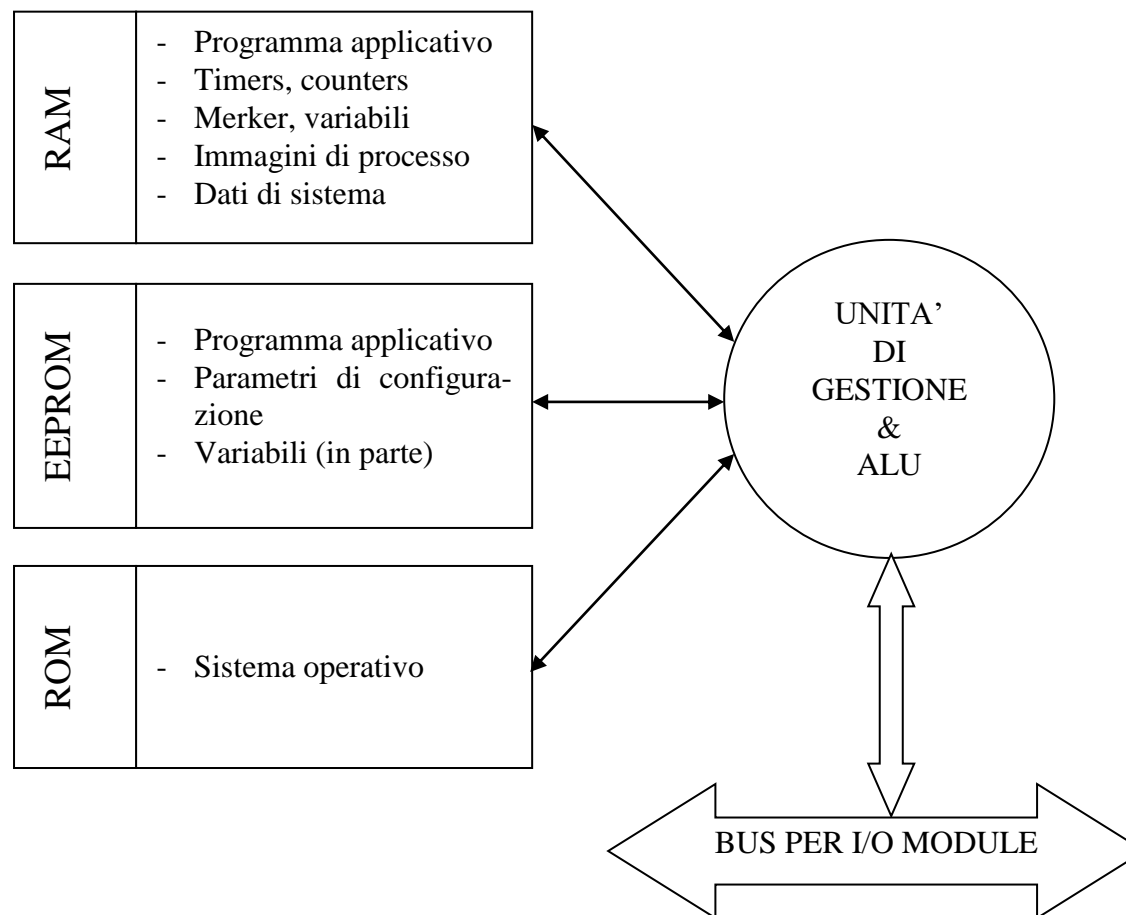
# IL MODULO CPU

- ❑ **ALU (Arithmetic Logic Unit)**
- ❑ **I/O bus generator**
- ❑ **Memorie**
- ❑ **Alimentazione**
- ❑ **I/O locale**
- ❑ **Interfacce di comunicazione**
- ❑ **Interfacce diagnostiche**




## PLC: ELEMENTI INDISPENSABILI

 


- 1) Alimentatore
- 2) CPU
- 3) Unità' periferiche (I/O logico, I/O analogico, controllo assi,...)
- 4) Moduli di bus con punto di attacco (indirizzamento geografico -posizionale- dei moduli)
- 5) Guide profilate normalizzate DIN
 
# ENCODER OTTICI INCREMENTALI

- ❑ **Misure di posizione e velocità**
- ❑ **Dispositivi che forniscono un segnale ad onda quadra con  $m$  impulsi per ogni giro**
  - **velocità angolare =  $w$  -> frequenza di uscita =  $m*w$**
  - **3 segnali di uscita:**
    - **due segnali in quadratura per posizione, velocità e verso di rotazione**
    - **un impulso di zero per la ricostruzione della posizione assoluta**
    - **elettronica di condizionamento veloce (circuiti di conteggio)**



AVANTI

 

INDIETRO

- ❑ **Elettronica di condizionamento: contatori**

# MODALITA' DI INTERFACCIAMENTO DI SENSORI/ATTUATORI

## □ Sensori/attuatore discreti (ON/OFF)

- **Applico tensione e verifico passaggio di corrente**
- **Facile da trasmettere, facile da isolare**
- **Il relais è ingombrante, lento e dissipativo**
- **L'isolatore galvanico isola (1500V) ma ha meno potenza**

