

# **SISTEMI PER L'INDUSTRIA E PLC**

## **SEZIONE 2**

### **Dalle logiche a Relais ai PLC**

# CONTROLLO DISCRETO E CONTROLLO CONTINUO


- ❑ **Controllo continuo o retroazionato (lento, preciso, adattabile)**
  - **Imposto un valore di riferimento  $REF(k)$**
  - **Misuro il valore attuale  $VAL(k)$  e calcolo l'errore  $ERR(k) = REF(k) - VAL(k)$**
  - **Modifico l'uscita  $OUT(k)$  in modo da minimizzare  $ERR(j)$   $j > k$**
  - **$REF$ ,  $VAL$ ,  $ERR$ ,  $OUT$  sono valori “analogici” (integer) campionati (es. PID)**
  - **$REF$ ,  $VAL$ ,  $ERR$  sono valori “analogici”,  $OUT$  è discreto (boolean) (es. ON-OFF)**
  
- ❑ **Controllo discreto o in anello aperto (veloce, economico, time-based)**
  - **Imposto un valore di riferimento  $REF$  (stabile per un ciclo di lavoro)**
  - **Attuo in uscita uno stimolo ( $OUT$  boolean) noto a priori per un certo tempo  $T$**
  - **Verifico gli effetti nei processi di controllo delle tolleranze ed in caso modifico la conoscenza a priori sul ciclo (ad esempio adatto il tempo  $T$ )**
  
- ❑ **L'automazione di fabbrica tradizionalmente usa l'uomo come controllore retroazionato (vede, sente, tocca, odora e agisce di conseguenza) e le macchine in controllo discreto**
  - **Dal Fordismo si utilizzano le logiche a relais, dagli anni 90 soppiantate dai PLC**

# RELAIS (RELE')

□ **Organi di comandi discreti**

□ **I Relais sono:**

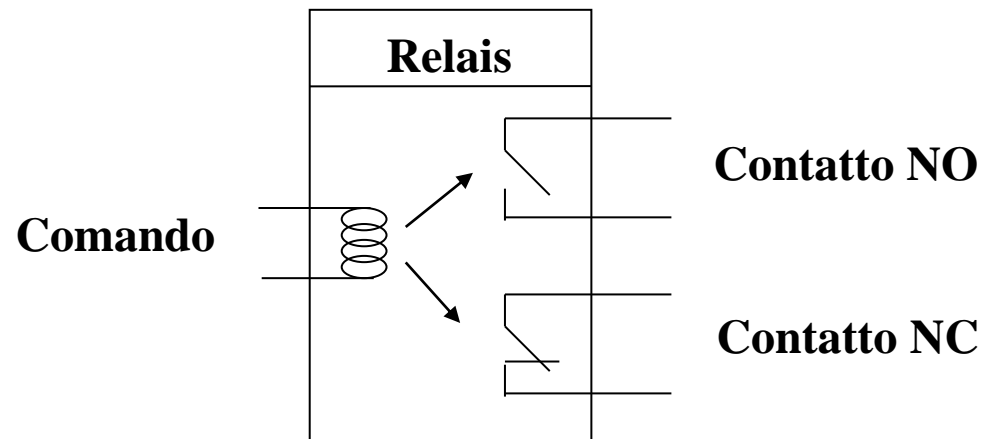
- **Amplificatori di potenza (comando a 100mA, contatto a 10A)**
- **Moltiplicatori di contatti**
- **Utilizzati da personale non altamente qualificato**
- **Isolatori naturali**
- **Lenti (tempi: 10 $\mu$ s-10ms)**
- **Negatori naturali**
- **Utilizzati per semplici funzioni a logica booleana (logiche “a interruttori”)**
- **Ingombranti, dissipativi**




# RELAIS
 
## ☐ Relè elettromeccanico Matsushita (~2€)

- Low-cost, automotive
- 5A, 14V
- Ritardi ~ 10ms



mm inch

 


## ☐ Relè Elettromec. Tyco (~4€)

- Low-cost, automation
- 8-16A, 6..110V<sub>DC</sub>  
24..230V<sub>AC</sub>
- Ritardi ~ 10ms




Nota: se prendo 11 e 12 ho un contatto NC, se prendo 11 e 14 ho un contatto NO (rif. 1 CO contact 16A)

1 CO contact 16 A

 


2 CO contacts 8 A

 

 
## ☐ Relè potenza ETA (~50€)


- High-cost, autom.
- 15A, max
- sovracorrente
- Ritardi < 5ms


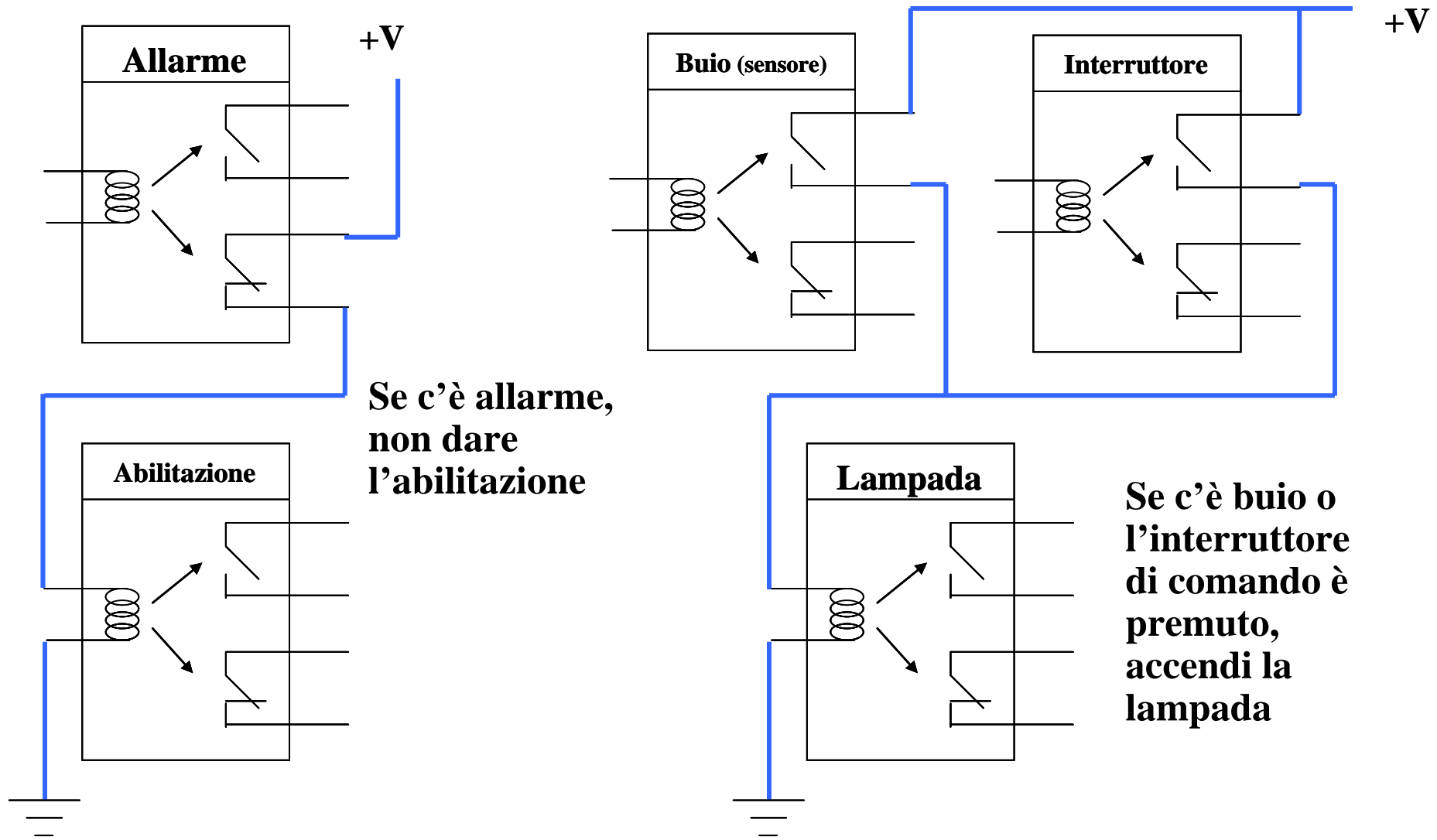
# LOGICHE A RELE', programmare = connettere


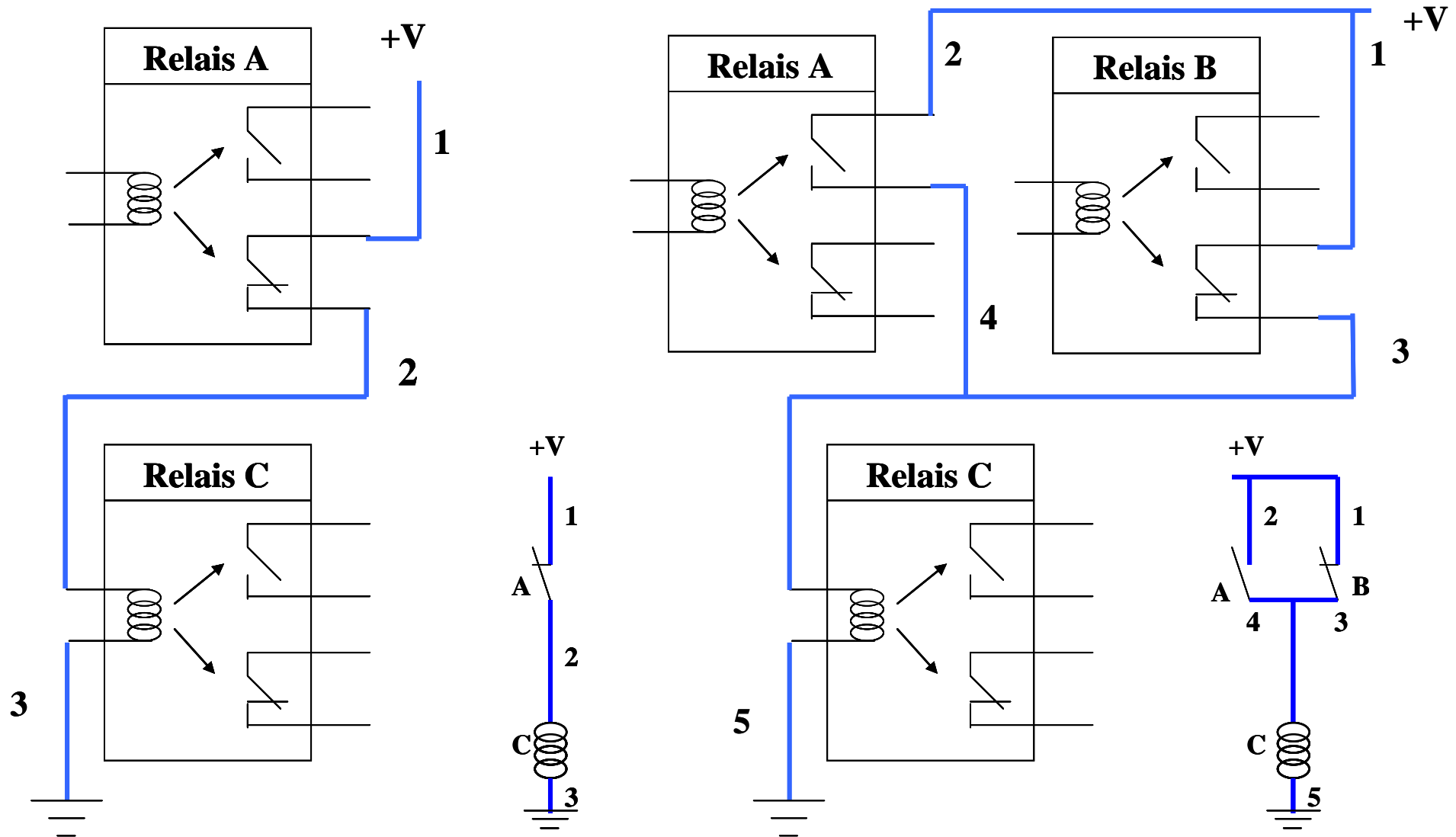
# LOGICHE A RELE': cablaggi e forme di rappresentazione




# SCHEMA A RELE E EQUAZIONE LOGICA BOOLEANA


Gli schemi a relais sono un “linguaggio” dal semplice costruito:

If “INPUT” then Out=1 else Out=0

 
(Out è una bobina, INPUT è una funzione logica a contatti (AND –serie-, OR-parallelo-, NOT-contatto NC-))



 
Se non c'è Allarme  
c'è Abilitazione  
 $Abilitazione = NOT(Allarme)$



C = ?

 

C = ?

 

D = ?

# LOGICHE A RELE': dallo schema a rele' all'equazione logica

□ Dato uno schema a rele' posso trovare l'equazione logica secondo due metodi

- Approccio "bottom-up": parto dalla bobina e costruisco (basso verso alto, sinistra verso destra) l'equazione risolvendo i costrutti serie e parallelo

$$D = ( \quad ) \& ( \quad )$$

$$D = ( C ) \& ( ( \quad ) + ( \quad ) )$$


$$D = ( C ) \& ( (!A) + (B) ) = C \& (!A+B)$$

- Dato uno schema a rele' trovo l'equazione logica costruendo una tabella ingressi uscita e verificando se passa (1) o non passa (0) corrente nella bobina di uscita per ogni combinazione degli interruttori di ingresso ("0"=non attivo; "1"=attivo)

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Nota: "0" per A significa non attivo, ossia interruttore chiuso (A è un NC)  
mentre "0" per B significa interruttore aperto (B è un NO)
 
$$D = !A \& !B \& C + !A \& B \& C + A \& B \& C \text{ se minimizzata diventa } D = C \& (!A+B)$$



D = ?



# LOGICHE A RELE': dall'equazione logica allo schema a rele'

- **Dato un problema, lo analizzo mediante tabella ingressi uscite così' da analizzare tutte le possibili configurazioni di ingresso e avere sempre un'uscita ben posta**

Esempio: Se c'è l'abilitazione (A) allora fai andare il motore (D), se ci sono anomalie (B) o allarmi (C) allora il motore (D) è fermo

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Nota: non è chiaro ma in logica di sicurezza è meglio avere il motore fermo

Nota: non è chiaro ma in logica di sicurezza è meglio avere il motore fermo

Nota: non è chiaro ma “anomalie” è sempre meno forte di “allarme”. Da chiedere chiarimenti!!!

Nota: non è chiaro ma in logica di sicurezza è meglio avere il motore fermo

$$D = A\&!B\&!C + A\&B\&!C \quad (\text{minimizzando } D = A\&!C)$$

- **Data un'equazione logica in forma SOP realizzo lo schema a rele' assegnando una bobina all'uscita e costruendo in parallelo tanti rami quanti sono i minterm dove ogni ramo e' costituito dalla serie dei contatti, in forma vera o negata, che formano il minterm (“OR”=parallelo; “AND”=serie)**
- **Minimizzare l'equazione logica significa usare meno rele':**
  - **Riduzione dei costi componente, dei costi cablaggio e degli ingombri**

## DAL PROBLEMA ALLO SCHEMA A RELE'

- ❑ **Problema:** se c'è abilitazione ( $A=1$ ) e non c'è luce ( $B=0$ ) oppure se c'è buio ( $B=0$ ) e c'è richiesta ( $C=1$ ), allora la lampada ( $D$ ) deve essere accesa
- ❑ **Problema:** in una stanza ci sono 3 sensori di luce: A, B, C (“1”=c'è luce). Accendi la lampada ( $D$ ) se la maggioranza dei sensori dice che c'è buio
- ❑ **Problema:** in una stanza ci sono 2 sensori di luce: A e B (“1”=c'è luce). Accendi la lampada ( $D$ ) se per entrambi sensori c'è buio, accendi il segnalatore ( $C$ ) se i sensori sono in disaccordo (funzione XOR)
- ❑ **Problema:** se si è in modalità “JOG” ( $A=1$ ) e non c'è allarme ( $B=0$ ) e qualcuno tiene premuto il pulsante di JOG ( $C=1$ ) allora fai andare il motore ( $D$ )
- ❑ **Problema:** se si preme il pulsante Start ( $A=1$ ) e non si preme il pulsante Stop ( $B=0$ ) allora fai andare il motore ( $C$ ) fino a quando non si preme il pulsante Stop (memoria)


# LA FUNZIONE DI MEMORIA REALIZZATA A RELE'

□ Il problema dello Start (A) Stop (B) di un motore C

$$C_{\text{new}} = !A \& !B \& C_{\text{old}} + A \& !B \& !C_{\text{old}} + A \& !B \& C_{\text{old}} = \dots = (A + C) \& !B$$

□ Autoritenuta Reset-prevalente

A	B	C"prima"	C"poi"	
0	0	0	0	Se A e B sono falsi allora C non cambia
0	0	1	1	
0	1	0	0	Se B è vero allora C è falso
0	1	1	0	
1	0	0	1	Se A è vero e B è falso allora C è vero
1	0	1	1	
1	1	0	0	Se B è vero allora C è falso
1	1	1	0	

 

**Con i Relè posso fare qualunque funzione logica combinatoria e con memoria**

## I RELE' GESTISCONO SENSORI E ATTUATORI BINARI

- **Gli ingressi di una logica a relè sono “contatti-equivalenti”**
  - **Un ingresso (es. sensore) deve avere come uscita un contatto pulito NA o NC**
  
- **Sensore = traduce una grandezza fisica in una grandezza elettrica**
  - **Un sensore di temperatura con uscita 0-5V nel range 0-100°T può essere utilizzato in una logica a relè?**
  - **Un pulsante con uscita 0V quando non è premuto e 5V quando è premuto può essere utilizzato in una logica a relè?**
  
- **Le uscite di una logica a relè sono “bobine-equivalente”**
  - **Un'uscita (es. un attuatore) deve avere come ingresso una bobina**
  
- **Attuatore = oggetto che traduce una grandezza elettrica in una fisica**
  - **Un forno che richiede in ingresso un segnale di riferimento di temperatura tra 1V (T=100°C) e 2V (T=200°C) può essere gestito da una logica a relè?**
  - **Un ventilatore che si pilota con un segnale tra terra (OFF) e 24V(ON) può essere gestito da una logica a relè?**

# LOGICHE DI COMANDO E SEGNALAZIONE (RELE')

## ❑ **Gestione logiche di allarme:**

- **Segnalazione (lampade, sirene,...) sulla base dell'intervento di alcuni allarmi**
- **Allarmi a soglia**
  - **Valore sotto soglia di attenzione: lampada spenta**
  - **Valore sopra soglia di attenzione ma sotto soglia di allarme: lampada che lampeggia lenta**
  - **Valore sopra soglia di allarme: lampada che lampeggia veloce**
  - **Valore sopra soglia di allarme continuativamente da oltre un tempo T: lampada accesa fissa (condizione memorizzata)**

## ❑ **Tipologie di allarme con memorizzazione:**

- **Allarme con memorizzazione (il più critico): serve un reset generale**
- **Allarme con memorizzazione, riconoscimento (o ripristino) e rientro: c'è un comando di ripristino gestito dall'operatore che sblocca l'allarme se questo non è più attivo (se allarme e ripristino entrambi on vince l'allarme)**
- **Allarme con memorizzazione e riconoscimento (o ripristino): c'è un comando di ripristino gestito dall'operatore che sblocca l'allarme (se allarme e ripristino entrambi on vince il ripristino)**

## LOGICHE DI COMANDO E SEGNALAZIONE (RELE')

- ❑ **Altre funzioni correlate agli allarmi:**
  - **Riconoscimento del primo allarme**
    - Normalmente ci sono vari allarmi, anche più di 100, che si succedono a seguito di un problema e le azioni da intraprendere sono diverse a seconda del diverso ordine temporale delle segnalazioni
    - Serve un timestamp (riferimento temporale univoco) che permetta di ordinare la successione degli eventi
    - Valore sotto soglia di attenzione: lampada spenta
  - **Rilevazione degli allarmi più prioritari**
    - Gli allarmi a maggiore priorità richiedono azioni più tempestive
  - **Gestione anomalie**
    - Le anomalie sono allarmi non memorizzati che possono comportare azioni immediate correttive o azioni differite nel tempo (es. manutenzione)

# LOGICHE DI COMANDO E SEGNALAZIONE (RELE')

## □ Gestione logiche di comando:

- Abilitazione comandi da locale in manuale
- Abilitazione comandi da remoto in manuale (es. pulpito)
- Abilitazione comandi in automatico (es. da computer)

## □ Gestione logiche di movimentazione

- Arresto di motori a seguito di allarmi o azioni di pulsanti o sensori di presenza (finecorsa, cellule fotoelettriche)
- Avvio di motori in presenza di abilitazione e in assenza di cause di arresto
- ....

## □ Gestione motori. Un motore può essere azionato:

- Localmente, a bassa velocità, per prova (cablaggi, blocchi,...)
- Localmente, a velocità nominale, con comandi di marcia e arresto
- Da Pulpito, a velocità nominale, con comandi di marcia e arresto
- In automatico da remoto, a velocità nominale, con comandi di marcia e arresto
- ...
- C'è un problema di coesistenza di modi (priorità, interblocchi,...)

# LOGICA CABLATA (RELE') E PROGRAMMABILE (PLC)





# PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) E RELAIS

- ❑ **I PLC sono nati con la funzione di sostituire le operazioni logiche che venivano effettuate collegando in vario modo i relais. Il primo linguaggio di programmazione dei PLC (ladder diagram) ricalca gli schemi elettrici a relais (linguaggio a contatti)**
  
- ❑ **Problemi dei primi PLC (anni 70-80)**
  - **Costo, Scarsa affidabilità**
  - **Diffidenza degli addetti ai lavori (manutentori,...) verso un sistema “black box”**
  
- ❑ **Rispetto alle logiche a relais:**
  - **Riduzione dei cablaggi, degli ingombri e della potenza dissipata**
  - **Elevata versatilità verso “upgrade” (SW), aumento della velocità di elaborazione**
  - **Consente nuovi campi d’impiego (regolazione e controllo, calcolo multivariabile,...)**
  
- ❑ **Rispetto ai PC**
  - **Elabora segnali oltre che informazioni, orientato alle operazioni logiche, SW di base affidabile e in tempo reale, non soffre di obsolescenza digitale**

## PLC: CARATTERISTICHE GENERALI


- Gestiscono sensori e attuatori (abilitazioni, allarmi, movimentazioni, sequenze,..)
- HW modulare
  - Espandibile
  - Diversi moduli
    - CPU
    - ingressi logici
    - uscite logiche
    - ingressi analogici
    - ingressi dedicati
    - ....
    - moduli funzionali
- SW “semplice”
  - schemi a contatti
  - struttura ciclica
  - autodiagnostica



# PLC: DISPONIBILITA' DEL MERCATO
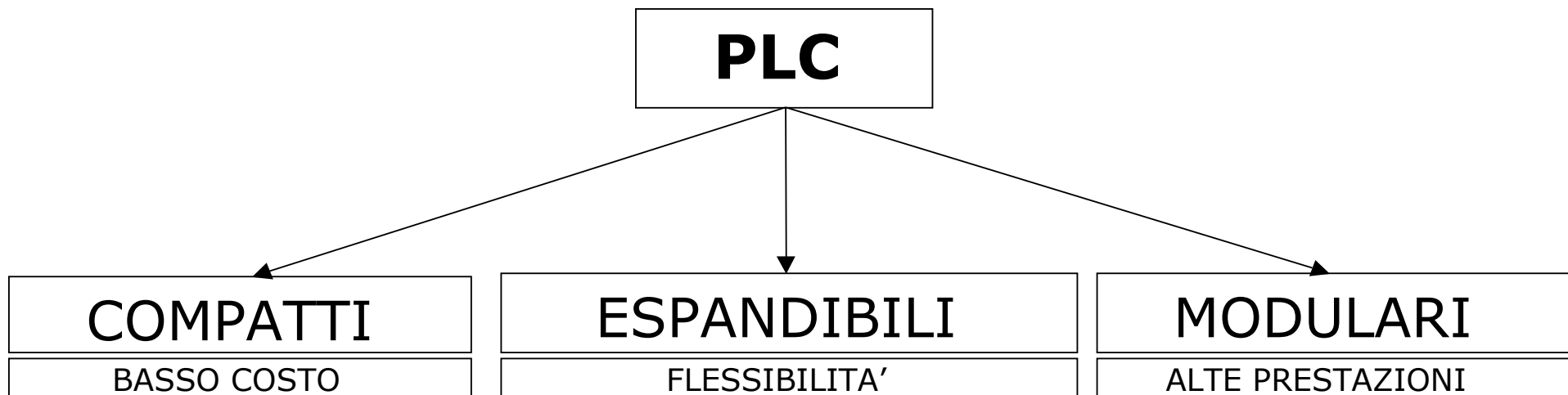
## □ Opera

- A livello di cella (i più complessi, tra i quali i controllori distribuiti e i Soft-PLC)
- A livello di comando (i più semplici)



	COMPATTI	ESPANDIBILI	MODULARI
Struttura HW	Monoblocco	Modulare	Modulare
Linguaggi SW	Logici (ladder)	Logici (ladder)	Evoluti (IEC1131-3)

□ <https://www.siemens.com/global/en/home/products/automation/systems/industrial/plc.html>

## PLC “MODULARI”

- ❑ **Strutture HW modulari per applicazioni multi-task, multi-CPU**
- ❑ **Il PLC modulare è un’architettura multi-CPU per applicazioni molto critiche (potenza centralizzata)**
  - **Molto costoso**
  - **Le architetture centralizzate sono spesso sostituite dalla architetture distribuite (tanti PLC più semplici che cooperano), tranne che per applicazioni dove:**
    - **Il ritardo introdotto dalla comunicazione è incompatibile con la latenza tra l’evento (ingresso) e la reazione (uscita)**
    - **Il PLC espandibile non ha sufficienti risorse (potenza/velocità di calcolo, memoria,..)**
- ❑ **Elevata velocità (ridotti tempi di ciclo <1ms)**
- ❑ **Limitati a pochi casi applicativi e sostituiti da architetture distribuite costituite da tanti PLC “snelli” e un “Soft-PLC” (vedi dopo)**

# PLC ESPANDIBILI

- ❑ **Strutture HW modulari per applicazioni a singola CPU**
  
- ❑ **Architetture decentrate:**
  - **Possibili per applicazioni non critiche in termini di tempo (la comunicazione rallenta)**
  - **Salvaguardia degli investimenti:**
    - **Modifico CPU mantenendo moduli di I/O**
    - **Modifico/aggiungo moduli di I/O mantenendo CPU**
  - **Più “gestibili” grazie anche alla standardizzazione dei ricambi**
  - **Più attuali grazie alla potenza crescente delle CPU**
  
- ❑ **Linguaggi semplici**
  
- ❑ **Strutture di dati “globali”**


# PLC COMPATTI

- ❑ **Strutture HW monoblocco con un limitato numero di opzioni**
- ❑ **Architetture fortemente decentrate:**
  - **Usati anche come periferia (concentratore/gestore di I/O localizzati)**
  - **Pochi dati da scambiare, semplice connettività**
  - **Molto semplici da:**
    - **testare (in fase di avviamento o ricerca guasti)**
    - **manutenere (impatto/costo delle modifiche)**
    - **aggiornare (minore cifra da ammortare)**
  - **Più attuali grazie alla potenza crescente delle CPU**
- ❑ **Linguaggi molto semplici**
- ❑ **Costi molto contenuti (elevata concorrenza)**
- ❑ **Ampio campo di applicabilità (industriale, civile,...)**



## **Programmazione: Configurazione, Tabella Simboli e Blocco Codice**

- ❑ **Il PLC spesso è un sistema modulare, quindi devo dirgli di quali moduli è composto**
  - **Configurazione**
  - **Attenzione! Quando collego il sensore  $S_x$  all'ingresso  $j$  del modulo  $k$  devo poterlo individuare e richiamare nel programma, quindi:**
    - **Ingressi e uscite sono mappati in memoria (array di byte con indirizzamento assoluto), quindi ad ogni modulo, a seconda della sua posizione rispetto alla CPU, è associato un range di indirizzi, all'interno del quale recuperare il bit  $j$**
  
- ❑ **Il PLC ha ingressi e uscite che vengono collegate a sensori e attuatori secondo quanto descritto negli schemi funzionali**
  - **Lista delle attribuzioni o Tabella di I/O**
  - **Il PLC è una scatola nera e vedo tutti i segnali che entrano e che escono**
  - **Naturalmente ci sono anche celle di memoria che possono essere dichiarate nella Tabella di I/O o in blocchi dati**
  
- ❑ **Le funzionalità e le relazioni tra ingressi e uscite sono descritte nel programma**
  - **Blocco di codice**

 
# DAGLI SCHEMI A RELAIS AD UN “LINGUAGGIO”



  $C = A \text{ OR } B$      $D = \text{NOT}(C)$      $F = A \text{ AND } E$



 
- ❑ **Routando a sinistra di 90° uno schema a relais si ottiene qualcosa che assomiglia ad una sequenza di istruzioni (programma)**
- ❑ **Nello schema a relais tutti i segmenti sono eseguiti contemporaneamente**
- ❑ **Nei programmi le istruzioni vengono eseguite in sequenza**
  - **I programmi 1 e 2 sono uguali?**




 
# IL “LINGUAGGIO” LOGICO BOOLEANO

- ❑ Questo nuovo “linguaggio”, derivato dagli schemi a relais per essere comprensibile agli operatori (anni 80), ne includeva le operazioni (*if input then Out=1 else Out=0*)
  - NOT (si prende il contatto normalmente chiuso, come nei relais)
  - AND (si prende la serie dei contatti, come nei relais)
  - OR (si prende il parallelo dei contati, come nei relais)
  - SET o RESET (si usa una memoria che viene vista come una “bobina speciale”, è più semplice gestire la memoria rispetto alle autoritenute) *if input then Out=1*
  - Si possono creare altre funzioni (es. rilevatore di fronte) che con i relais erano molto più difficili da realizzare
  - **Attenzione! Nel PLC non ci sono contatti e bobine, ma solo memorie**



**NOT**

**OR**


**AND**

**SET**

**RESET**


**Rilevatore di fronte negativo**

**Rilevatore di fronte positivo**

 
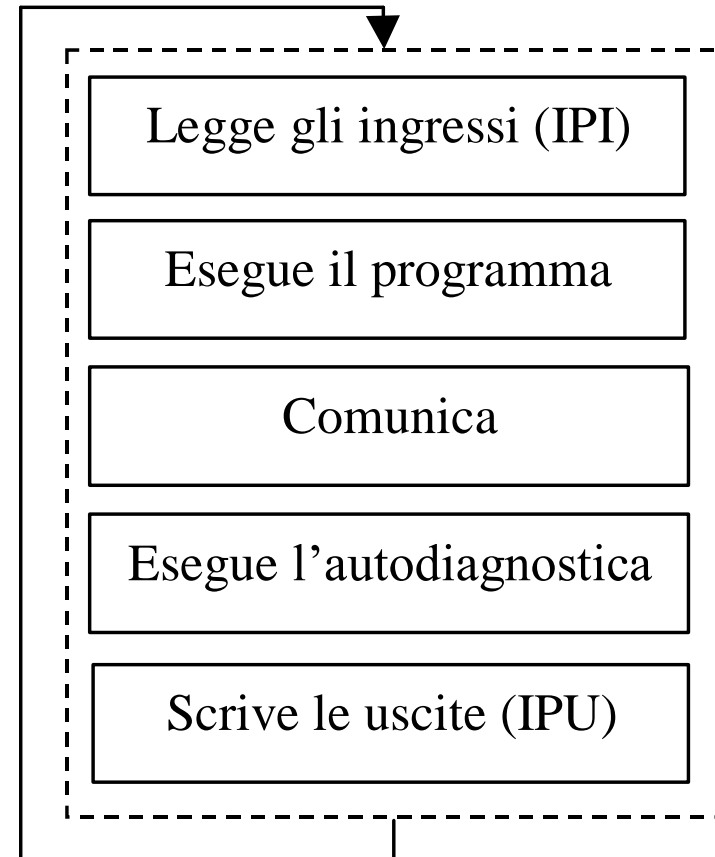
# CICLO DI FUNZIONAMENTO (CICLO DI SCANSIONE)

- ❑ Il PLC viene usato per effettuare ciclicamente una serie di istruzioni del tipo “se... allora...”
- ❑ Ciclo di scansione
  - $T_{\text{ciclo\_min}} \sim \text{ms}$
- ❑ Esecuzione sequenziale del programma
- ❑ Architettura ciclica
  - no tempi di attesa
  - macchine a stati?
- ❑ Fase “comunica”
  - diagnostica via PC
  - Fase di background a T controllato
- ❑ Fase “autodiagnosi”
  - diagnostica locale (CPU)
  - diagnostica dei moduli di I/O



## ESECUZIONE PROGRAMMA UTENTE

- ❑ **La CPU del PLC è basata su un microcontrollore:**
  - **il microcontrollore deve eseguire il programma (non modificabile) del ciclo di scansione**
  - **task diagnostici ad interrupt (Es. watch dog)**
  - **tali programmi sono scritti, compilati, memorizzati dal costruttore**
  
- ❑ **Programma utente compilato:**
  - **soluzione più veloce**
  - **si perde la corrispondenza tra istruzione utente e istruzione eseguita**
  - **ogni modifica del programma utente implica una ricompilazione totale**  
    ⇨ **poco affidabile**
  
- ❑ **Programma utente interpretato:**
  - **il programma utente genera un codice intermedio che viene interpretato**
  - **il programma non modificabile scritto dal costruttore include l'interprete**
  - **il programma utente è una serie di “pseudoistruzioni” allocata in un'area di memoria riservata**


## IMMAGINI DI PROCESSO

- ❑ **Immagini di processo degli ingressi (IPI):**
  - **variabili nelle quali viene memorizzato il valore degli ingressi logici all'inizio del ciclo**
  - **il programma applicativo (ciclo k) si svolge a ingressi congelati**
  - **è possibile accedere direttamente agli ingressi fisici senza modificare le IPI**
  
- ❑ **Immagini di processo delle uscite (IPU):**
  - **variabili nelle quali il programma applicativo scrive come se fossero le uscite logiche ma che vengono effettivamente scaricate sulle uscite alla fine del ciclo**
  - **l'ultima scrittura di un'uscita è la sola che ha effetto**
  - **sincronizzazione delle uscite fisiche**
  
- ❑ **Le immagini di processo non si applicano a:**
  - **I/O logico “veloce”**
  - **I/O legato a interrupt**
  - **I/O analogico**
  - **I/O logico di alcuni PLC**

# IMMAGINI DI PROCESSO
 
## □ Immagini di processo:

- Alcune variazioni degli ingressi possono andare perse (dipende da  $T_{ciclo}$ )
- È consigliabile accedere alle uscite in un unico punto del programma



# SISTEMI DI SVILUPPO PER PLC

- ❑ **Terminali di programmazione**
  - **Economici, dedicati**
  - **Soluzione valida solo per PLC compatti di fascia bassa**
  
- ❑ **Ambiente di sviluppo su PC**
  - **Stesura del codice**
  - **Compilazione**
  - **Download:**
    - **Blocco codice (OB1)**
    - **Blocco dati (DB1)**
    - **Configurazione CPU (CFG)**  
(password, parametri modo PROG, aree di backup, filtri d'ingresso,  $T_{background}$ )
    - ...
  - **Inizializzazione variabili**
  - **Esecuzione controllata:**
    - **Numero di cicli di scansione**
    - **Possibilità di tenere monitorati o forzare variabili**

# SISTEMI DI SVILUPPO PER PLC: esempio (STEP7)

The screenshot displays the STEP7 software interface for editing a Ladder Logic (KOP) network. The main window is titled "Editor KOP - c:\microwin\progetto1.ob1". The interface includes a menu bar (Progetto, Modifica, Visualizza, CPU, Test, Strumenti, Imposta, Finestra ?) and a toolbar with various icons for file operations, editing, and simulation.

The main workspace shows "Network 1" with a normally open contact labeled "E0.0" connected to a coil. The coil is currently empty, and its title is "TITOLO DEL SEGMENTO (una riga)".

On the left side, there is a vertical "Barra delle istruzioni dell'editor KOP" (Instruction Bar) containing various logic symbols such as normally open/closed contacts, coils, and timers. A callout box points to this bar with the text: "Barra delle istruzioni dell'editor KOP".

At the top of the workspace, there is a toolbar for "Operazioni speciali a contatti" (Special operations for contacts) with function keys F2 through F10. A callout box points to the coil area with the text: "Selezionare l'operazione nella casella di riepilogo della barra delle istruzioni e fare clic per posizionarlo." (Select the operation in the summary box of the instruction bar and click to position it).

Another callout box points to the title of the coil with the text: "Fare doppio clic qui per accedere all'editor dei segmenti e dei commenti." (Double-click here to access the segment and comment editor).

## ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (STEP7)

- ❑ **Organizzazione del progetto in blocchi (tipo directory)**
- ❑ **Blocchi organizzativi (OB)**
  - **OB1 = blocco principale (il programma nel ciclo di scansione, interrogato ad ogni ciclo)**
  - **Altri Blocchi con funzionalità particolari (Es. blocco che va in esecuzione ogni T, blocco che va in esecuzione al Reset, ecc.)**
- ❑ **Funzioni definite dall'utente (FC)**
  - **Contengono le routine di programma (blocchi privi di memoria propria, ma con possibili parametri di ingresso e uscita)**
- ❑ **Funzioni di sistema (SFC)**
- ❑ **Blocchi funzionali (FB)**
  - **Contengono le routine di programma (blocchi con memoria DB –Data Block- di istanza)**
- ❑ **Blocchi funzionali di sistema (SFB)**
- ❑ **Blocchi di tipo “dato” (DB)**
  - **Possono essere locali (di un solo blocco) o globali (accessibili da tutti i blocchi)**
  - **Possono essere “di istanza”, ossia “istanziati” ogni volta che si chiama un FB**



# PLC: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO


## □ Modalità STOP (/PROG):

- non esegue il programma applicativo di sua iniziativa
- esegue funzioni del sistema operativo di dialogo con il sistema di programmazione (terminale o PC)
- esegue funzioni di:
  - diagnostica
  - configurazione
  - programmazione del programma utente (download / upload)

## □ Modalità RUN:

- esegue il programma applicativo sotto il controllo del sistema operativo residente (ciclo di funzionamento)
- effettua autodiagnostica
- se connesso al sistema di programmazione può:
  - visualizzare all'operatore lo stato di variabili
  - eseguire il programma applicativo solo per un certo numero di cicli
  - effettuare leggere modifiche al programma

# SOFTWARE PER PLC: CICLO DI VITA

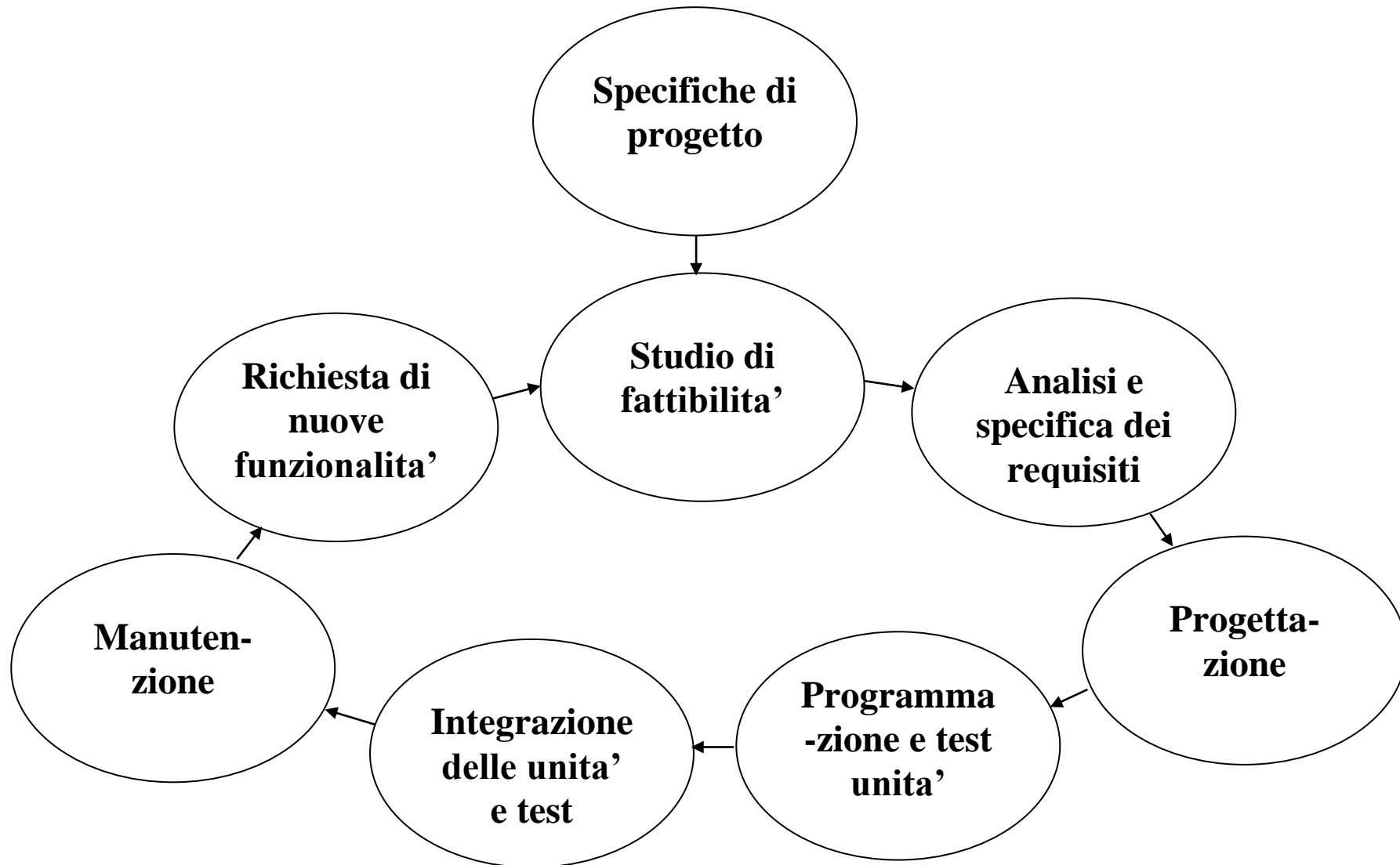

# LINGUAGGI TRADIZIONALI

- ❑ **Ladder diagram (schemi a contatti, KOP per Siemens)**
  - **Orientato ai manutentori**
  - **Richiama gli schemi funzionali a relais**
  
- ❑ **Instruction List (lista di istruzioni, AWL per Siemens)**
  - **Orientato al personale informatico**
  - **Pseudoassembler**
  
- ❑ **Function Block Diagrams (Schemi funzionali, FUP per Siemens)**
  - **Orientato al personale elettronico**
  - **Segue lo standard ANSI/IEEE Std.91**

# LINGUAGGI AWL, FUP, KOP

□  $(Q0.0) = (I0.0) \& (I0.1) + (I0.2) \& (I0.3)$

nota: Q=uscita I=ingresso

**AWL**

Lista di istruzioni

**FUP**



Schemi funzionali IEEE Std.91

**KOP**

Ladder Diagram

- Dei tre linguaggi base, l'Instruction List (AWL) è praticamente sparito, in quanto sostituito da un nuovo linguaggio testuale (Structured Text)
  
```
LD    I0.0
A     I0.1
LD    I0.2
A     I0.3
OLD
=     Q0.0
```



→  
**Ipotetico flusso**

# LINGUAGGIO LADDER

- ❑ **Dati (I dati possono essere condivisi da FB scritti con linguaggi diversi)**
  - **Il Ladder supporta tutti i tipi di dati semplici (bit, byte, word, integer, real,...)**
  - **Supporto dei dati relativi al tempo (Date&Time, Time)**
  - **Array difficilmente supportati (solo indirizzamento immediato o diretto)**
  
- ❑ **Istruzioni**
  - **Il codice sono sequenze di istruzioni con lo stesso costrutto (tranne la bobina)  
if “condition” then “operation” (altrimenti no operation).**
  - **Le condizioni sono test su variabili (booleane) o confronti tra variabili (numeriche)**
  - **Gli operatori comprendono varie tipologie (aritmetici, logici, trasferimento, abilitazione e configurazione oggetti quali timer, counter richiamo di blocchi di programma quali FC o FB, operatori di controllo di flusso del programma)**
  
- ❑ **Particolarità**
  - **Ordine delle istruzioni, data dependency, ecc. dipende dal ciclo di scansione e dal meccanismo delle immagini di processo e da meccanismi implementativi**

## LINGUAGGIO LADDER, operatori e operatore “bobina”

- Un programma scritto in ladder è una sequenza di istruzioni del tipo  
If “condition” then “operation” (else no operation)
  - “operation” comprende operatori logici (set, reset,..), aritmetici (add, mul,..) e di trasferimento boolean (bobina) o numerico (MOVE)
  - Se un “operation” booleano è uguale in due segmenti le rispettive conditions sono in OR
    - If VAR1 then set(VAR5)
    - If VAR2 then set(VAR5)Equivale a
    - If VAR1 or VAR2 then set(VAR5)
  - Possono coesistere diverse operazioni booleane sulla stessa uscita ma sarà solo l’ultima ad avere effetto (nel caso numerico tutte le operations hanno effetto)
  
- L’operatore bobina –( )- fa eccezione perché risponde al costrutto  
If “condition” then *Bobina*=1 else *Bobina*=0
  - La bobina non può coesistere con nessun altro operatore perché scrive sempre sull’Object cancellando qualsiasi effetto di memoria (manca “else no operation”)

## LINGUAGGIO LADDER, gli operatori di interrogazione booleana

- Le “condition” sono normalmente reti logiche (AND = serie, OR = parallelo) di interrogazioni

---|<sup>A</sup>|--- Interrogazione vera,  $A_k=1$ ? Se si passa corrente da sx a dx

---|\<sup>A</sup>|--- Interrogazione negata,  $A_k=0$ ? Se si passa corrente da sx a dx

---|P<sup>A</sup>|--- Rilevatore di fronte positivo ( $A_k=1$ )&( $A_{k-1}=0$ )?  
Mem

---|N<sup>A</sup>|--- Rilevatore di fronte negativo ( $A_k=0$ )&( $A_{k-1}=1$ )?  
Mem

- Mem serve per memorizzare il valore vecchio di  $A = A_{k-1}$  e viene aggiornato con il valore di  $A_k$  alla fine dell'esecuzione di quel ladder, quindi è valido solo per una interrogazione

## LINGUAGGIO LADDER, gli operatori di uscita booleani

□ Le “operation” su variabili booleane sono normalmente assegnamenti, Set e Reset

### **-( )- Operatore di Assegnamento (o “bobina”)**

Il valore precedente della variabile viene sovrascritto con il valore attuale (Se “condition” è vero la variabile booleana viene posta a 1 altrimenti viene posta a 0). Se una variabile booleana viene gestita mediante operatore di assegnamento, la variabile potrà solo essere interrogata (l’operatore di assegnamento non può coesistere con altri operatori di uscita).

Esiste anche l’operatore  $-(\setminus)$ - che assegna il valore negato (poco usato)

### **-(S)- Operatore di SET**

Se “condition” è vera allora la variabile booleana viene posta a 1 altrimenti mantiene il valore precedente. L’operatore di SET può coesistere con altri operatori di uscita (due o più operatori di SET sulla stessa variabile agiscono in OR logico)

### **-(R)- Operatore di RESET**

Se “condition” è vera allora la variabile booleana viene posta a 0 altrimenti mantiene il valore precedente. L’operatore di RESET può coesistere con altri operatori di uscita



# STRUTTURA DI UN PROGRAMMA PER PLC

- ❑ **Lista delle attribuzioni (Immagini di I/O, dati,..)**
  - **Nome, simbolo, commento**
  
- ❑ **Il programma può essere implementato in modo lineare (in un'unica sequenza) o strutturato (programmi che richiamano altri sottoprogrammi)**
  - **programma principale (OB1)**  
consta di una sequenza organizzata di istruzioni nel linguaggio selezionato. Può contenere “sottoprogrammi” in forma FC (con possibili parametri di I/O) e in forma FB (con possibili parametri di I/O e aree di memoria personalizzate)
  - **programmi associati ad eventi**  
Possono essere associate a ingressi o a eventi (eccezioni) quali la partenza “a freddo” o “a caldo” (es. OB100, associato al reset), la perdita del programma applicativo (batterie scariche), o a interrupt periodici...

## USO DEI DATI

- ❑ **I dati (Immagini di I/O, variabili,..) sono contenuti nella lista delle attribuzioni**
  - **dare nomi simbolici appropriati**
  - **utilizzare lo spazio “commento”**
  
- ❑ **Allocare dati correlati contigui tra loro in un unico “blocco”**
  - **le sessioni di comunicazione trasferiscono tali “blocchi”**
  - **sovradimensionare i blocchi per tenere conto di eventuali modifiche**
  
- ❑ **Utilizzare tutti i “tools” del sistema di sviluppo per una buona:**
  - **significatività del dato**
  - **reperibilità del dato (in quali parti del programma viene utilizzato)**
  - **correlazione (a quali altri dati è correlato)**
  
- ❑ **I tipi di dati supportati sono semplici e “hardware oriented”**
  - **Bit per la gestione di segnali digitali (segnale a due livelli)**
  - **Word per la gestione di segnali analogici (es.  $2^{16}$  livelli tra 0 e 10V)**
  - **Double word per variabili di tipo “Time”, e così via (strutture dati semplici)**

# PLC: STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE

- ❑ **Ripartire il problema in più sottoproblemi**
- ❑ **Ogni segmento deve poter essere commentabile in modo chiaro e compiuto (strutturare il programma in sottoprogrammi e suddividere i segmenti complessi in più segmenti semplici facendo uso di merker come variabili intermedie)**
- ❑ **Seguire le logiche in sicurezza, ridondando gli interblocchi su più segmenti**
  - **Esempio: selettore RICETTE 1,2,3 (R1,R2,R3)**
    - **Senza interblocchi: Se R1 allora...**
    - **Con interblocchi: Se R1&!R2&!R3 allora...**
- ❑ **Considerare condizioni di guasto tipico (Es. strappo cavi)**
- ❑ **Raggruppare le condizioni relative ad un certo stato di una o più uscite secondo la logica del “minimo impatto delle modifiche” (se si aggiungesse una condizione, si dovrebbe modificare il programma nel minimo numero di punti)**
- ❑ **Uscite e merker devono essere assegnati una sola volta all’interno di ogni ciclo di scansione**

## PLC: il concetto di interblocco

### □ L'interblocco unilaterale: Il semplice problema del Set Reset di un motore

```

      Start   Motore
|---| |----- (S)
      Stop   Motore
|---| |----- (R)
  
```

```

      Start   Stop   Motore
|-----| |----|\|----- (S)
              Stop           Motore
|-----| |----- (R)
  
```

L'ordine dei segmenti  
Influisce sulle funzionalità

L'ordine dei segmenti non  
influisce -> più affidabile!

### □ L'interblocco totale: il caso del selettore Locale Remoto

```

      Locale   StartL   Motore
|---| |-----| |----- (S)
      Remoto   StartR   Motore
|---| |-----| |----- (R)
  
```

```

      Locale Remoto StartL Motore
|-----| |----|\|-----| |----- (S)
      Locale Remoto StartR Motore
|-----|\|-----| |-----| |----- (R)
  
```

L'ordine dei segmenti  
Influisce sulle funzionalità

L'ordine dei segmenti non  
influisce -> più affidabile!

## PLC: il concetto di variabile intermedia (merker)

- Merker = equivalente del relè ausiliario nei circuiti elettromeccanici  
(Più semplicemente... una variabile di memoria gestita nella tabella dei simboli)

```

      Start   Motore
|---| |-----| (S)
      Stop   Motore
|---| |-----|-- (R)
      Allarme1 |
|---| |-----|
      Allarme2 |
|---| |-----|
      Allarme3 |
|---| |-----|
  
```

```

      Allarme1
|---| |-----|--- (Allarmi)
      Allarme2 |
|---| |-----|
      Allarme3 |
|---| |-----|
      Start   Motore
|---| |-----| (S)
      Stop   Motore
|---| |-----|-- (R)
      Allarmi |
|---| |-----|
  
```

- Il merker Allarmi (es. M2.3) aumenta la leggibilità

## PLC: il concetto di variabile intermedia (merker)

- ❑ **I merker sono organizzati a byte, come gli ingressi e le uscite booleani**

**I merker sono organizzati a byte su indirizzi fissi  
(MB5 = quinto byte dell'area di memoria M)**

**Per accedere a Word, si usa MW ma si occupa l'indirizzo e l'indirizzo successivo  
Normalmente le word si fanno partire da indirizzi pari (anche lasciando "buchi")  
(MW4 = MB4+MB5)**

**Attenzione:**

**Var\_12 = MB4**

**Var\_37 = MW4**




**Il sistema mi permette questa dichiarazione, ma se modifico Var\_12,  
automaticamente si modifica anche Va\_37 e viceversa)**

**Per accedere a Long, si usa MD (stessa logica vista per le word)**

**Per accedere ai bit, si usa M13.0 (bit 0 -LSB- di MB13)**
  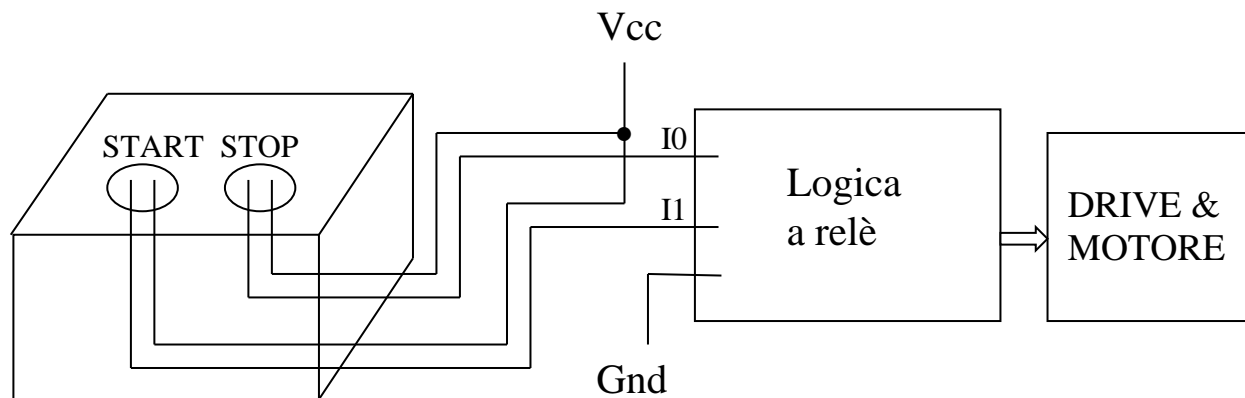
## Contatti NA e NC


- ❑ Considerare condizioni di guasto tipico (Es. strappo cavi, sensore non alimentato)
- ❑ Cosa succede se strappo i cavi? Come si comporta il sistema?
  - Contatti NA per i segnali abilitanti (Es. START, Ripristino\_Allarme,...)
  - Contatti NC per i segnali inibenti (Stop, Allarme,...)
- ❑ E se mi cambiano un NA con un NC devo ricablare tutto?
- ❑ Si usano relè di appoggio così da realizzare logiche che vedono sempre ingressi NA (E' il principio dei PLC)



## PLC: strategie di programmazione

### □ Considerare guasti tipici, sostituzione di componenti, modifiche

- Contatti NA per i segnali abilitanti (Es. START, Ripristino)
- Contatti NC per i segnali inibenti (Es. STOP, Allarme)
- Si usavano relè di appoggio per gestire sempre logiche in NA
- L'ingresso del PLC è come un relè di appoggio
- Se l'ingresso mi arriva NA l'interrogazione "è attivo?" corrisponde a --| |--
- Se l'ingresso mi arriva NC l'interrogazione "è attivo?" corrisponde a --|||--

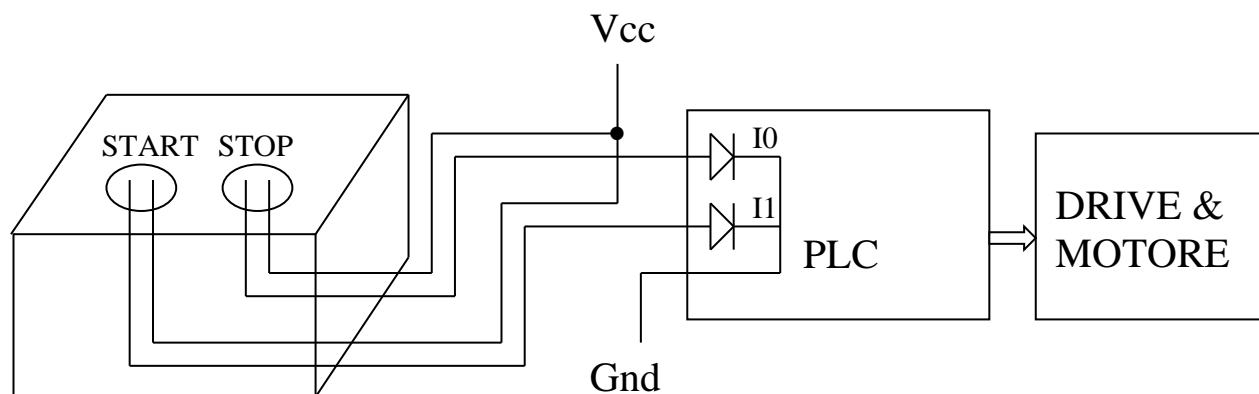



## PLC: strategie di programmazione

- ❑ Il programma deve essere leggibile
- ❑ Vale la logica del “minimo impatto delle modifiche”
  - Un programma è fatto meglio di un altro se una modifica sulle funzionalità implica un numero minore di modifiche al programma

```
Start Stop Motore
|---| |----|\|--- (S)
      Stop           Motore
|---| |----- (R)
```

Ottimo se gli ingressi sono NA

```
Start Stop Motore
|---| |----| |--- (S)
      Stop           Motore
|---|\|----- (R)
```

Ingresso Stop NC

“Se c’è Start e Stop avvia Motore??”



```
Start Start_M
|---| |----- ( )
      Stop Stop_M
|---|\|----- ( )
```

```
Start_M Stop_M Motore
|---| |-----|\|----- (S)
      Stop_M           Motore
|---| |----- (R)
```

Leggibile e con minimo  
impatto delle modifiche
  
## LADDER: ORDINE DEI SEGMENTI

- ❑ Si deve porre grande attenzione nell'ordine dei segmenti
- ❑ Se si prova a invertire la posizione dei due ladder, sul segnale M0.1 non si ha più la rilevazione del fronte di salita di I0.0



**Infatti, perché si abbia un impulso su M0.1, M0.0 deve essere ritardato rispetto a I0.0**

**NOTA: nei PLC esiste l'operatore "rilevatore di fronte", al quale è associata una cella di memoria (Nell'esempio M0.0)**

## **GESTIONE DI MOTORI: STRATEGIE**

### **MODO JOG**

**Quando il motore viene cablato (o in caso di guasto) deve esserci localmente una modalità di prova**

- **Pulsante JOG -> il motore va (a velocità limitata) solo mentre il pulsante è premuto**

### **START-STOP**

**Esiste una modalità START-STOP (il pulsante avvia o arresta) su quadro (locale) e su pulpito di comando (remoto)**

- **Può esistere una modalità START-STOP da remoto**


### **AUTOMATICO**

**Ad impianto avviato, il motore è normalmente gestito in automatico**


### **....**

### **Il programma deve “separare i contesti” -> uso di variabili “motore virtuale”**

# MOTORI: logiche di Start/Stop

 

 - Deriva dalla logica a relè (autoritenuta Reset-prevalente)
- E se il pulsante di Start si incastra?



## GESTIONE DI MOTORI: STRATEGIE

□ Il motore può essere gestito in modi diversi

```

  AbilJog  AbilJog_M
|----| |----- ( )
      Jog      Jog_M
|----| |----- ( )
  
```

```

  AbilJog_M  Jog_M  Motore
|----| |-----| |----- ( )
                                     M0.0
  
```

```

      Start  Start_M
|----| |----- ( )
      Stop   Stop_M
|----|\|----- ( )
  
```

```

      Start_M  Stop_M  Motore
|----|P|-----|\|----- (S)
      Stop_M                               Motore
|----| |----- (R)
  
```

M0.1

□ Presi singolarmente i due programmi funzionano, messi insieme no

□ Istruzioni di Set-Reset e di Assegnazione non possono coesistere

□ E' meglio creare delle memorie di appoggio (motori virtuali M0.0 e M0.1)

```

      AbilJog_M  M0.0  Motore
|----| |-----| |-----|-- ( )
      AbilJog_M  M0.1  |
|----|\|-----| |-----|
  
```

## **GESTIONE DI MOTORI: STRATEGIE**

- ❑ **Progetto del programma = Segmentazione del programma in più parti (stazioni)  
(Stazione = sottoparte omogenea e ben identificabile dell'impianto)**
- ❑ **In ogni stazione c'è tipicamente un motore principale, ma possono esserci dei motori ausiliari (ventilatori, condizionatori,...)**
- ❑ **Il motore principale può essere gestito in più modi (locale, pulpito, remoto, automatico,...)**
- ❑ **Per ogni stazione vengono definite:**
  - **le procedure di inizializzazione**
  - **il programma, ripartendo tra sequenze “in manuale” e “in automatico”  
(l'insieme dei comandi manuali è più vasto di quelli automatici)**
  - **Cronologicamente si affrontano:**
    - **le sequenze “in manuale” (da locale, da pulpito,...in logica di sicurezza)**
    - **le sequenze “in automatico”  
(ridondanza e timeout sui sensori che determinano la transizione)**
    - **strutture dati per la tracciabilità e strutture dati condivise con SCADA**